 


# *STUDIO DEI MEZZI TRASMISSIVI*



**Francesco Mazzetti**

**Tesina Esame di stato AS 2007-2008  
Classe 5<sup>a</sup>B<sub>4</sub>**

**ITIS "Odone Belluzzi" (Bologna)**

# INDICE

	<b>1) <u>Prefazione</u></b>	<b>3</b>
<b>1a</b>	<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>1b</b>	<b>L'idea</b>	<b>3</b>
<b>1c</b>	<b>Metodo di lavoro</b>	<b>3</b>
	<b>2) <u>Progetto</u></b>	<b>4</b>
<b>2a</b>	<b>Scopo</b>	<b>4</b>
<b>2b</b>	<b>Schema a blocchi</b>	<b>5</b>
<b>2c</b>	<b>Funzionamento blocchi</b>	<b>6</b>
	Alimentatore	6
	Tastiera	8
	Controllo tastiera	9
	Sistema invio dati	11
	Selettore uscite	14
	Selettore ingressi	15
	Invio fibra ottica	17
	Ricezione fibra ottica	19
	Invio dati parallelo	21
	Ricezione dati parallelo	25
	Codificatore AM	28
	Modulatore	32
	Demodulatore AM	35
	Antenne	39
	Sistema ricezioni dati	40
	Display LCD	43
<b>2d</b>	<b>Tecnica trasmissione</b>	<b>44</b>
<b>2e</b>	<b>Listato Assembler Trasmissione</b>	<b>46</b>
<b>2f</b>	<b>Listato Assembler Ricezione</b>	<b>51</b>
<b>2h</b>	<b>Listato Assembler Libreria LCD</b>	<b>61</b>
<b>2i</b>	<b>Comunicazione Display LCD</b>	<b>65</b>
<b>2l</b>	<b>Regolazioni e test</b>	<b>66</b>
<b>2m</b>	<b>Vincoli</b>	<b>67</b>
<b>2n</b>	<b>Supporti</b>	<b>68</b>
	<b>3) <u>Conclusione</u></b>	<b>69</b>
<b>3a</b>	<b>Foto</b>	<b>69</b>
<b>3b</b>	<b>Problemi</b>	<b>70</b>
<b>3c</b>	<b>Ringraziamenti</b>	<b>70</b>

# Prefazione

## **1a Introduzione**

Come da titolo, questo progetto si prefigge come obiettivo lo studio dei più famosi mezzi di trasmissione dati: via cavo, via radio e via fibra ottica.

Con il termine studio, viene inteso, la progettazione e realizzazione (naturalmente tramite una conoscenza a monte) di strutture capaci di rendere semplice e intuibile le tecniche di utilizzo dei suddetti mezzi trasmissivi.

Per fare ciò, come verrà approfondito successivamente, ho deciso di creare progetti completamente capaci di adattarsi l'un l'altro, quindi utilizzando standard e vincoli da me prefissati.

Più semplicemente ho cercato di mantenere un'unica e semplice codifica dati in invio e ricezione. Quello che cambia è appunto ciò che sta in mezzo: come parlare in un microfono registrando la propria voce, che potrà essere incisa in un vinile o in una cassetta, o ancora in un cd. Quello che conta è che la propria voce torni tale e diventi riascoltabile da qualsiasi altra parte.

Nel mio caso specifico, la fonte non è altro che un comune carattere digitato da una tastiera qwerty.

Il risultato sarà invece la visualizzazione di tale carattere su vari display LCD 16\*2. Questa ultima parte ha come unico scopo la verifica della fedeltà della trasmissione (tornando all'esempio di prima, è come incidere un cd ed ascoltarlo per verificare la riuscita della masterizzazione).

Di seguito verrà analizzato un po' tutto il progetto in modo semplice e schematico, senza scendere troppo nei dettagli che renderebbero lunga e di difficile lettura, una tesina già complessa di suo.

## **1b L'idea**

All'inizio circa della 5<sup>a</sup> ho cominciato a pensare ad un originale progetto d'esame, che potesse essere veramente innovativo o geniale.

Non riuscendovi, ho quindi iniziato ad ideare una semplice simulazione di trasmissione di numeri tramite fibra ottica. Questo tipo di progetto necessitava la conoscenza di argomenti non ancora del tutto trattati.

Per allargare il progetto, che mi pareva abbastanza banale o per lo meno di semplice realizzazione, ho deciso di fissare uno standard di comunicazione (standard unicamente per il mio progetto) e da questo ho esteso il trasferimento del segnale con altri due mezzi (che successivamente saranno ancora modificati e perfezionati): via radio in modulazione d'ampiezza (AM) e via cavo, in trasmissione dati parallela.

Verso febbraio ho quindi migliorato i vari blocchi, il loro compito e il loro metodo di lavoro.

La realizzazione è quindi iniziata verso marzo e, pian piano che il progetto prendeva forma si aggiungevano idee e quindi nuovi circuiti o soluzioni perfezionate.

## **1c Metodo di lavoro**


Il metodo di lavoro da me attuato non è stato certamente il più corretto. Le cause possono essere varie. La principale credo sia dovuta alla poca esperienza che in generale uno studente possiede. In secondo luogo, lo stesso corso di studio mi suggeriva nuove idee o metodi che semplificassero il lavoro, così da convincermi spesso a cambiare circuiti. Inoltre, le poche ore disponibili in laboratorio mi costringevano a lavorare a casa, dove gran parte della strumentazione o dei componenti per il collaudo, non erano disponibili.

Inoltre la stessa evoluzione delle mie idee mi portava a cambiarle spesso, anche completamente. In assoluto ho deciso, come detto prima, di dedicarmi all'idea: inviare un dato o un treno di dati da una fonte all'altra. Successivamente, diviso il progetto in vari blocchi, mi sono dedicato ad ognuno di questi singolarmente, sempre tenendo conto di quello che precedeva e seguiva il blocco stesso. Per mia fortuna tutti i circuiti (a parte varie tarature previste in partenza) hanno subito funzionato.

Unicamente il caso della trasmissione dati via radio ha portato a qualche problema costringendomi a qualche modifica on-board.

In generale la progettazione dei circuiti stampati mi ha impegnato in tre fasi differenti, ognuna di queste è stata seguita dalla relativa realizzazione, test e implementazione nel circuito finale. (un lavoro a parte è stato fatto per i due programmi dei microcontrollori utilizzati)

 Nonostante le varie difficoltà, credo di essere riuscito ad avere un buon rendimento nel rapporto risultati/tempo, permettendomi di perfezionare anche graficamente ed ampliare parti comunque futili al risultato (ad esempio l'utilizzo di tre display LCD in tri-state piuttosto che uno). La cosa che più mi ha meravigliato è che tutto ha funzionato correttamente.



## Progetto

### **2a Scopo**

Il compito di questo progetto è quindi una trasmissione dati da una “stazione” di invio e una di ricezione. Come detto sopra, i mezzi di comunicazione utilizzati sono tre:


- Fibra ottica
- Radio AM (in modulazione d'ampiezza)
- Via cavo, in comunicazione parallela

Queste tre scelte sono state prese anche per la loro importanza nella storia delle telecomunicazioni. In tutti e tre i casi, ho deciso di utilizzare e adattare i componenti utili alla trasmissione in modo semplificato e più didattico, senza seguire le vere tecniche di applicazione, anche perché non sarebbero stati da progettare, ma solo da comprare, eliminando così tutta la parte di studio e applicazione che è stata necessaria prima del collaudo.

La verifica della trasmissione avverrà istantaneamente, controllando il carattere premuto e il carattere visualizzato sul display. Così si avrà, oltre alla verifica, anche un risultato di simbolica utilità (immaginando di avere la trasmissione e la ricezione in luoghi differenti, ad esempio in due stanze separate). Difatti i blocchi di ricezione e i blocchi di trasmissione sono completamente separate (nel mio caso, ai fini pratici l'alimentazione è in comune, ma pure questa potrebbe essere separata) cosicché da poter allontanare le due parti ed avere i medesimi risultati, previa le dovute tarature.

Ora verranno visualizzati e spiegati i vari blocchi in modo molto schematico, per non appesantire troppo la tesina e complicare la lettura.

### **2b Schema a blocchi**

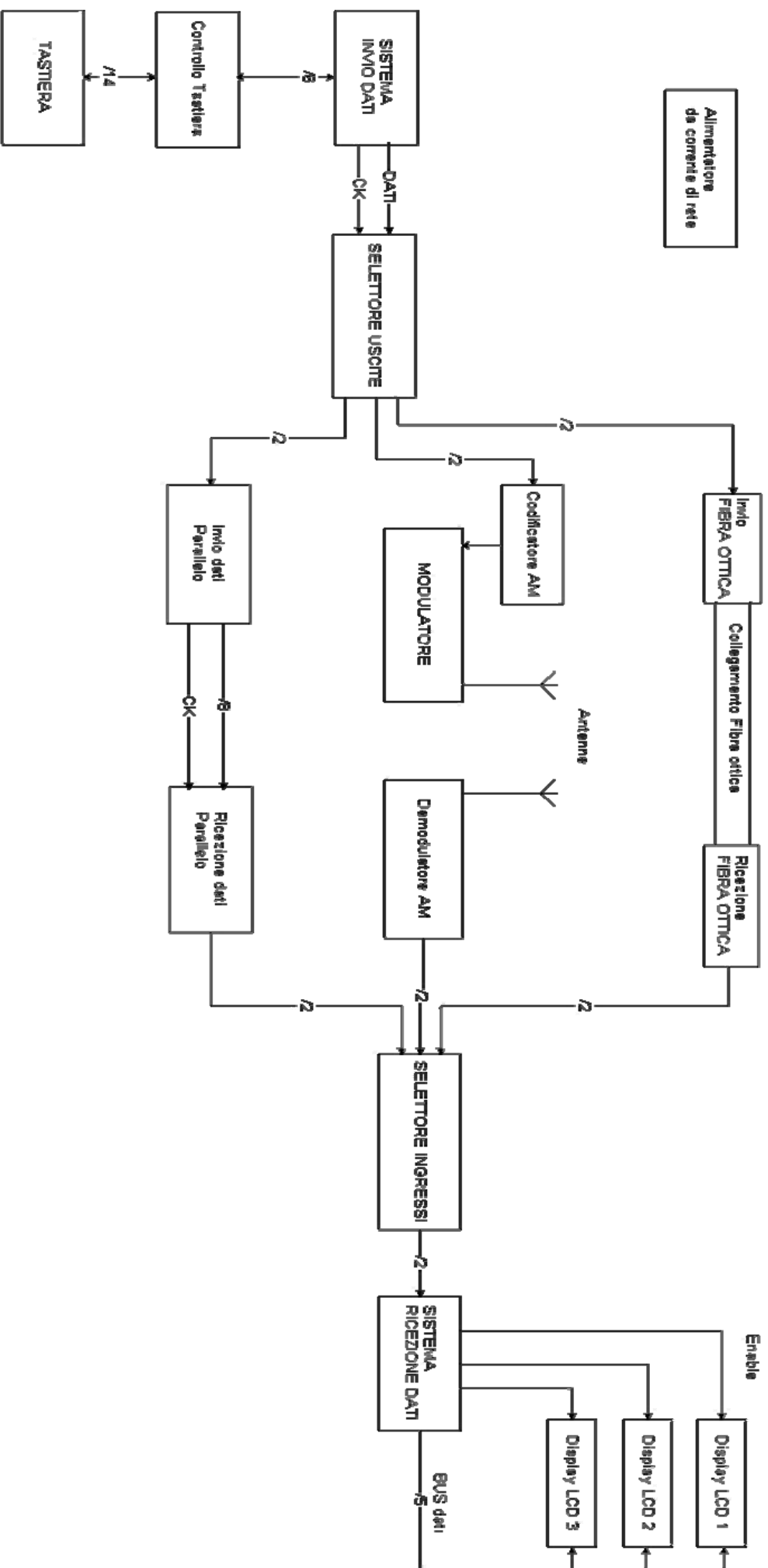




## 2c Funzionamento blocchi
 
### Alimentatore:

L'alimentatore è stato completamente progettato e realizzato da me. La progettazione è partita valutando le tensioni e le correnti necessarie. Sono risultate indispensabili una tensione duale a  $\pm 15V$  e una tensione TTL a 5V. In più ho pensato potesse diventare utile, se non necessario, per l'evoluzione del progetto e del collaudo due tensioni regolabili, una positiva e una negativa (da  $\pm 3V$  a  $\pm 15V$ ). Inizialmente ho immaginato l'utilizzo di correnti molto alte (non assorbite) e comunque è sempre meglio prevedere un buon margine di sicurezza. Così ho disposto che le correnti massime siano di 1A per ogni tensione, meno la 5V in cui ho previsto 2A. Di conseguenza sono stati montati due dissipatori sopra gli integrati a tre terminali (uno per le tensioni positive e uno per le negative) e una ventolina da 4 pollici. Infine un fusibile veloce sulla massa che permette la protezione contro i cortocircuiti (che ha salvato i circuiti più volte).




Dalla foto è possibile vedere il trasformatore toroidale utilizzato. Esso è stato comprato ed aveva caratteristiche ottimali in quanto possedeva due secondari: uno a 16-0-16 (ottimo per la tensione duale e per quelle regolabili, e il secondo a 0-6. E' stato verificato però che quest'ultimo non riusciva ad erogare corrente e quindi mantenersi stabile, sopra i 400mA.

Ho dovuto quindi aggiungere un secondario esterno, con un filo di rame di diametro di 1mm, più che sufficiente per 2A. il numero di spire è stato calcolato per 7V (valore efficace). In modo da avere il massimo rendimento e la minor potenza dissipata, quindi meno calore sui dissipatori.

La ventolina nera, è posizionata in modo da riuscire a ventilare entrambi i dissipatori, tenuti separati, per comodità di posizionamento e perché il comune collegato ai vari integrati (PIN2) era differente e quindi sarebbe stato possibile un cortocircuito.

Tramite i due trimmer (i componenti di colore beige) è possibile regolare le due tensioni variabili. Una è stata poi utilizzata, e quindi fissata a -5V, utili per codificare il segnale per il modulatore AM (di cui parlerò in seguito). Il LED rosso, funge da spia di accensione.

Schema elettrico:

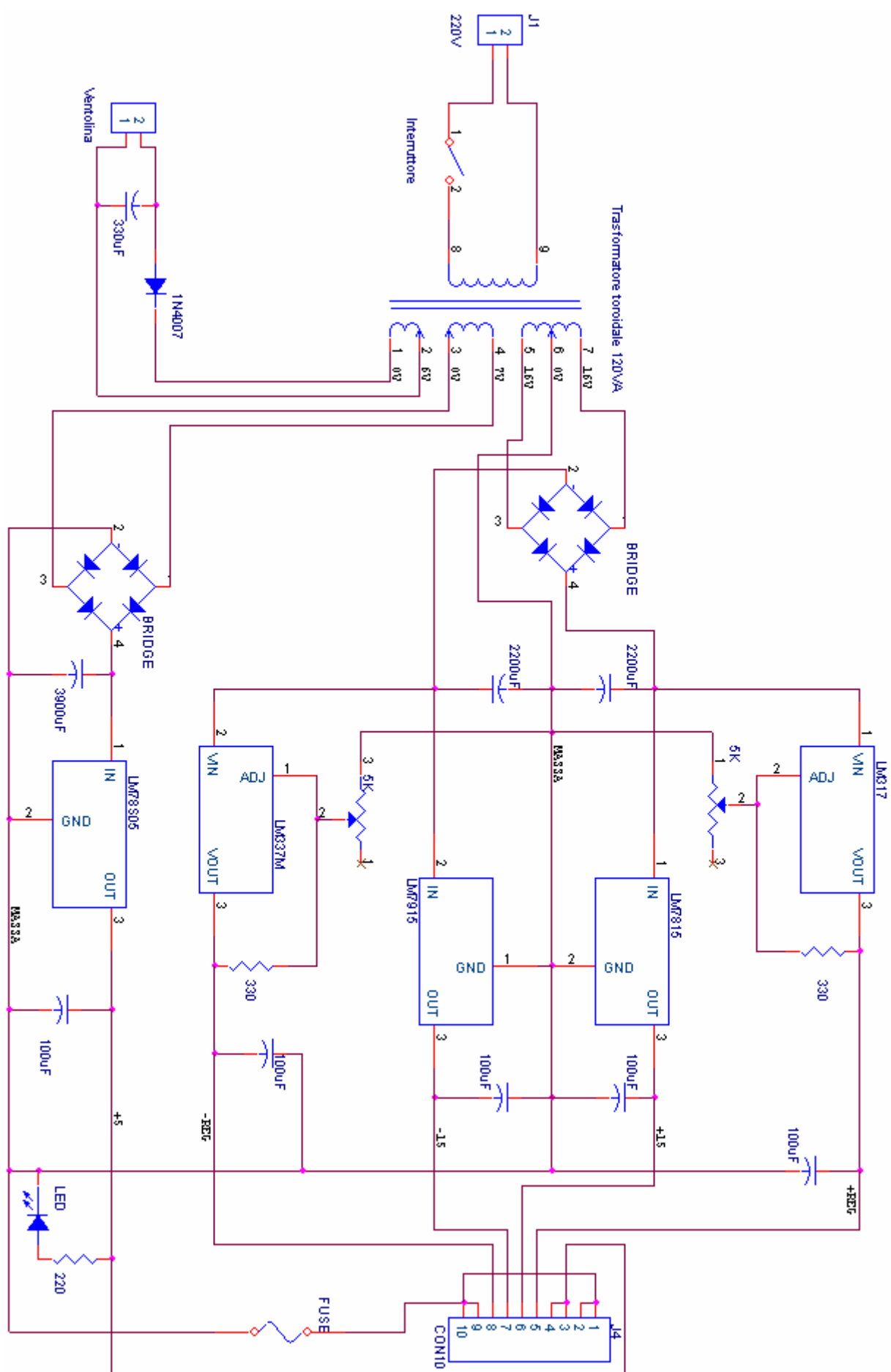

Cuore della stabilizzazione sono i due ponti di diodi (ad alta potenza), i tre grandi condensatori elettrolitici che filtrano la tensione alternata per i vari stabilizzatori a tre terminali. I condensatori posti dopo gli integrati servono a migliorare ancora di più la stabilità (da datasheet).

Questo circuito, insieme a quello di collegamento dei display LCD, è stato realizzato su una scheda millefiori, per permettere una miglior passaggio di alte correnti, difatti, i collegamenti che avrebbero dovuto far passare molti mA, sono stati “ingrossati” con stagno e fili più spessi, cosa molto difficile con il sottile strato di rame degli stampati.


## Tastiera

La tastiera è una semplice tastiera qwerty (quella normalmente utilizzata con il computer) tagliata in modo da diminuirne le dimensioni rendendo disponibili unicamente i tasti interessati.

Il problema di quali tasti utilizzare è stato un serio problema, risolto grazie al blocco *controllo tastiera*, di cui si parlerà in seguito.


Così, senza troppi problemi si è riuscito a controllare ben 40 tasti disposti su dieci colonne e quattro righe. (la classica disposizione a matrice)

 Sono compresi tutti i numeri e tutte le 26 lettere, i quattro tasti rimanenti sono stati utilizzati come tasti funzione:



 - 1) maiuscolo
- 2) backspace (canc)
- 3) spazio
- 4) invio (freccia giù)

Difatti tramite un sistema di diodo-resistenza è stato possibile controllare in modo separato il tasto maiuscolo in modo che non interferisse sulla pressione degli altri tasti della stessa riga.




Dietro ogni tasto è stato posizionato un microinterruttore, incollato con colla calda e saldato agli altri interruttori con fili in disposizione a matrice (vedi immagine sotto)


 
### Controllo Tastiera:

Il controllo tastiera sarebbe stato inutile se non avessi necessitato di tanti tasti, o se avessi avuto tante porte input/output nel microcontrollore utilizzato. Ad esempio, se avessi avuto solamente tre tasti, avrei potuto collegarli direttamente a PIC (microcontrollore), se invece ne avessi avuto 16, con un sistema a matrice avrei potuto controllarli, cioè disponendo i tasti in righe e colonne è possibile con soli 8 pin controllarli tutti. Tra l'altro il PIC possiede ben 13 pin IN/OUT, quindi, considerando che 4 venivano utilizzati per funzioni esterne, ne rimaneva pure uno libero.



Gli otto pin vengono collegati rispettivamente alle quattro righe e quattro colonne.

Il PIC, abilita (porta a livello logico alto) una colonna alla volta e controlla se le quattro righe sono a livello logico basso (il tasto non è stato premuto); se invece il livello logico è alto, controlla quale riga e quale colonna, in modo da poter risalire al rispettivo carattere.

Se ad esempio viene premuto il terzo tasto della seconda colonna, solo la rispettiva riga, nel momento di pressione e di abilitazione, subirà il passaggio di corrente.


Con lo stesso principio si sarebbe potuto fare per la mia tastiera che possedeva dieci colonne e quattro righe. Quindi sarebbero stati necessari soltanto 14 pin, che però sono ancora troppi per le possibilità del mio PIC, anche perché altri quattro PIN sono necessari ad altre funzioni.

Ho così ideato un sistema di abilitazione automatico e sequenziale, in modo che il PIC, mandando un solo impulso, potesse controllare tutte e 10 le colonne, e intendere il tasto premuto semplicemente contando gli impulsi inviati.

Un sistema del genere è possibile farlo con un contatore Johnson (4017), una serie ad anello di flip-flop D, in cui al primo viene posto livello logico alto (di cui sotto la tabella di verità).

Necessario è però l'utilizzo di un altro PIN, il reset, utile in quanto all'accensione non è sicuro che la colonna abilitata sia proprio la prima, se ciò non fosse, infatti, scombinerebbe tutto il controllo.

 Proprio per questo dal PIC, sono utilizzate solamente 6 porte per il controllo, 4 per il controllo delle righe, uno per il reset, e l'ultimo per l'abilitazione delle colonne (ck).







Le resistenze da 3,9K $\Omega$  vengono utilizzate come pull-down, cioè, nel momento in cui il tasto non viene premuto, non è vero che il filo è come se fosse collegato a massa, proprio per questo molti integrati potrebbero confondere questo stato, e rilevare un valore logico alto.

Il pull-down permette quindi a qualsiasi integrato di rilevare il livello logico corretto.

Questo circuito, come quasi tutti gli altri è stato realizzato su uno stampato in vetronite. Nonostante la sua semplicità è stato necessario realizzarlo in doppia faccia, in quanto molti incroci impedivano un collegamento diretto.

Ecco i due lati rame

  (in azzurro il lato rame superiore, mentre in rosso, il lato inferiore)



### **Sistema invio dati:**

Questo blocco è il cuore della parte di invio dati, cioè è il circuito in cui è presente il PIC, l'importante microcontrollore cui spetta compiti programmabili.

Il suddetto PIC, difatti dovrà controllare in un ciclo infinito la pressione dei tasti, riconoscere tale carattere e inviarlo tramite due uscite, quella del segnale vero e proprio, e quello del clock, che dà la temporizzazione del rilevamento al sistema ricevente.

A livello software è possibile anche, controllando se viene premuto il tasto MAIUSC, portare a 78 i byte differenti inviabili e riconoscibili.

Inoltre prima dell'invio verrà controllata la parità degli 1 presenti nel byte da spedire (difatti i caratteri vengono spediti in codice ASCII, cioè in gruppi di 8 bit) e in caso di esito negativo, l'ultimo bit (l'ottavo) verrà forzatamente portato a 1, in quanto come è possibile verificare nella tabella, i caratteri da me utilizzati rientrano tutti in 7 bit (cioè fino al 128 carattere), lasciando quindi libero l'ottavo. Questo genere di controllo diventa poi utile in ricezione, permettendo di capire con una media sicurezza se il byte rilevato è corretto o è stato soggetto a qualche errore di trasmissione.


0		32		64	@	96	`	128	Ç	160	á	192	L	224	Ó
1	☺	33	!	65	A	97	a	129	ü	161	í	193	⊥	225	ß
2	☹	34	"	66	B	98	b	130	é	162	ó	194	⌊	226	Ô
3	♥	35	#	67	C	99	c	131	â	163	ú	195	⌋	227	Ò
4	♦	36	\$	68	D	100	d	132	ä	164	ñ	196	—	228	õ
5	♣	37	%	69	E	101	e	133	à	165	Ñ	197	+	229	Õ
6	♠	38	&	70	F	102	f	134	å	166	ª	198	ä	230	μ
7	•	39	'	71	G	103	g	135	ç	167	º	199	Ä	231	þ
8	■	40	(	72	H	104	h	136	ê	168	¿	200	⌌	232	ƒ
9	○	41	)	73	I	105	i	137	ë	169	®	201	⌍	233	Ú
10	◼	42	*	74	J	106	j	138	è	170	¬	202	⌎	234	Û
11	♂	43	+	75	K	107	k	139	ï	171	½	203	⌏	235	Ü
12	♀	44	,	76	L	108	l	140	î	172	¼	204	⌐	236	ý
13	♪	45	-	77	M	109	m	141	ì	173	¡	205	=	237	Ý
14	♫	46	.	78	N	110	n	142	Ä	174	«	206	≠	238	—
15	☼	47	/	79	O	111	o	143	Å	175	»	207	¤	239	´
16	▶	48	0	80	P	112	p	144	É	176	☒	208	ö	240	-
17	◀	49	1	81	Q	113	q	145	æ	177	☓	209	Ð	241	±
18	↑	50	2	82	R	114	r	146	Æ	178	☒	210	Ê	242	—
19	!!	51	3	83	S	115	s	147	ô	179		211	Ë	243	¾
20	¶	52	4	84	T	116	t	148	ö	180	⌏	212	È	244	¶
21	§	53	5	85	U	117	u	149	ò	181	Á	213	Ì	245	§
22	—	54	6	86	V	118	v	150	û	182	Â	214	Í	246	÷
23	↕	55	7	87	W	119	w	151	ù	183	Ã	215	Î	247	,
24	↑	56	8	88	X	120	x	152	ÿ	184	©	216	Ï	248	°
25	↓	57	9	89	Y	121	y	153	Ö	185	≡	217	⌑	249	¨
26	→	58	:	90	Z	122	z	154	Ü	186		218	⌒	250	·
27	←	59	;	91	[	123	{	155	ø	187	¶	219	■	251	¹
28	L	60	<	92	\	124		156	£	188	⌑	220	■	252	³
29	↔	61	=	93	]	125	}	157	Ø	189	¢	221	!	253	²
30	▲	62	>	94	^	126	~	158	×	190	¥	222	ì	254	■
31	▼	63	?	95	_	127	△	159	f	191	⌑	223	■	255	

Tale scheda presenta due LED utili ad intendere lo stato in cui si trova il PIC: se è accesa la spia rossa, il microcontrollore è in attesa della pressione di un tasto, contrariamente, a spia verde, il sistema è in “invio dati”. Infine in caso di lampeggio simultaneo, il sistema è in pausa, in attesa di inizializzazione.



*Il listato (programma del PIC), insieme a maggiori informazioni riguardo la trasmissione dati, sono leggibili nei prossimi paragrafi.*



## Circuito elettrico:

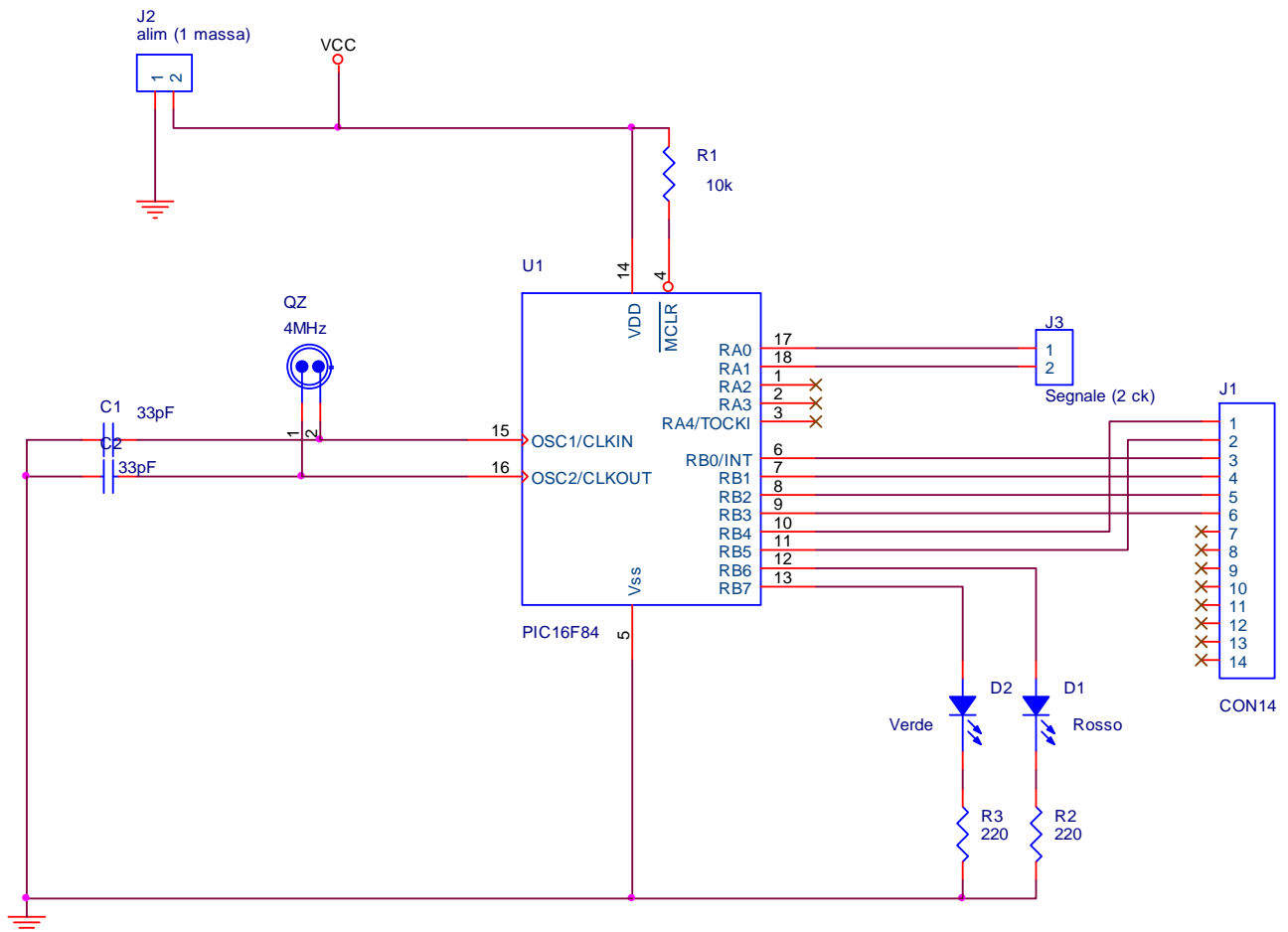


La comunicazione con il blocco “controllo tastiera” è effettuato con un connettore a 14 PIN, anche se, come è visibile, ne vengono utilizzate solamente 6. La motivazione è puramente commerciale, in quanto sono riuscito a trovare connettori soddisfacenti solamente a 14 PIN, la stessa cosa accadrà poi in altre situazioni. Il quarzo utilizzato è a 4MHz, ottimale nel calcolo delle temporizzazioni, in quanto ogni istruzione viene eseguita ogni quattro impulsi di clock, cioè esattamente  $1\mu s \cdot (10^{-9}s)$

  
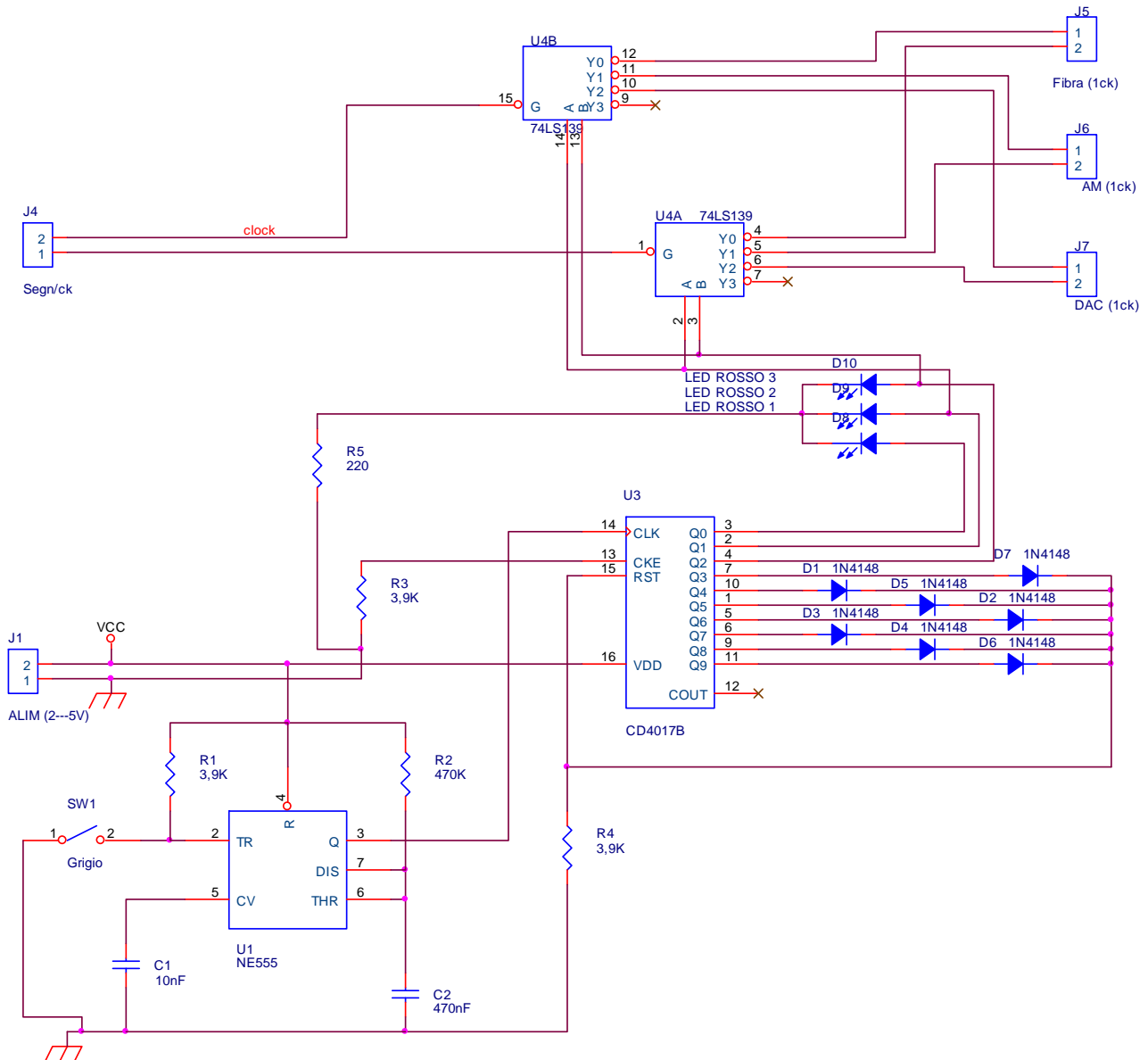
### Selettore uscite:

Il compito di questo circuito è molto semplice, nonostante questa semplicità il circuito si è rivelato complesso e di grandi dimensioni. Anche perché ho cercato di utilizzare metodi didattici e elettronicamente corretti (ad esempio il circuito rigenera pure il segnale TTL).

Il segnale in entrata deve essere smistato alle tre tecniche di invio dati. Sia il segnale, che il clock deve quindi passare tramite un demultiplexer, nel mio caso ho scelto un integrato TTL (74LS139). Per selezionare la commutazione voluta utilizzo l'ormai già conosciuto 4017 (contatore Johnson) con un NE555 in modalità monostabile che attenua i rimbalzi creati dalla pressione del pulsante. Ci saranno inoltre tre LED che evidenziano la deviazione effettuata.





I diodi in uscita al 4017, servono ad impedire che il circuito si trovi in uno stato non desiderato (oltre al terzo).

In questo modo, nel caso sia attiva la prima uscita, verrà acceso il primo LED, alla pressione del tasto sul monostabile, si attiverà la seconda uscita, portando a 01 l'ingresso del demultiplexer e quindi attivando la seconda fonte. In seguito ad un ulteriore impulso l'uscita sarà 10 (abilitata la terza fonte) e in caso di un successivo impulso, il diodo farà passare un impulso alto al reset che riporterà a 00 la selezione del demultiplexer.

Ho deciso di utilizzare un contatore Johnson piuttosto che un normale contatore molto più standard, unicamente per avere la semplice possibilità di inviare un reset superato il terzo impulso (non esistono contatori modulo 3 ed avrei ulteriormente complicato il circuito ponendo una porta AND che limitasse il conteggio) e perché diventava molto più semplice la visualizzazione tramite spie-LED dell'uscita selezionata.

In basso è possibile vedere il 555 e il pulsante utile per l'antirimbato, l'integrato posto in mezzo è il demultiplexer, mentre quello posto più in alto è l'ormai famoso 4017.

  
Nel circuito, come in altri, è risultato necessario l'utilizzo di ponti (con i fili blu), questa soluzione viene presa in casi di reale necessità, cioè quando non esistono alternative, se non la realizzazione di una complessa scheda doppia faccia.


 
### Selettore ingresso:

Il principio di funzionamento del selettore ingresso è praticamente identico al precedente circuito, l'unica differenza risiede nell'utilizzo di un multiplexer piuttosto che un demultiplexer.

Per approfondire l'argomento, farò accenni al monostrabile con NE555:  
il circuito di base è il seguente:



La formula che regola il tempo di salita è  $1,1R \cdot C$ .


Ciò significa che alla pressione dell'interruttore il segnale d'uscita (pin 3) rimarrà alto per un tempo circa uguale al prodotto della resistenza e capacità.

Nel mio caso ho preso come tempo 0,25s, più che sufficienti per limitare un possibile rimbalzo.


Fissando la capacità a 470nF, ho trovato soddisfacente l'utilizzo di una resistenza di 470K

$$R = \frac{0,25}{1,1 \cdot 470 \cdot 10^{-9}} = 483K\Omega$$

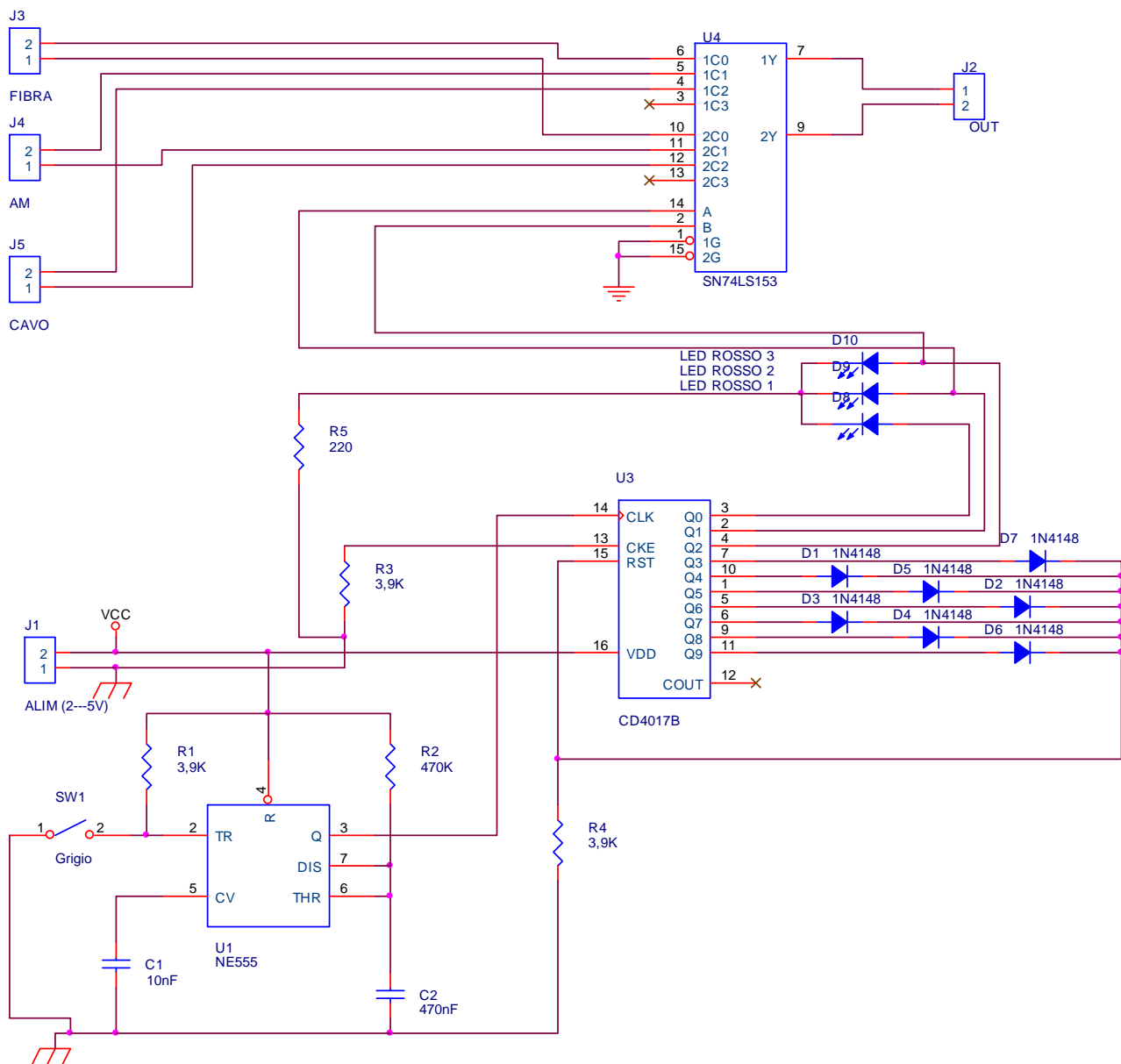(viene sempre fissata prima la capacità in quanto i valori commerciali sono sempre inferiori rispetto alle resistenze)



 Approfondirò pure il funzionamento del multiplexer, base di molti circuiti:





Dall'immagine è facile intuire il funzionamento, cioè grazie alla selezione (solitamente in forma digitale) è possibile permettere di far passare l'ingresso A o B. Normalmente i MUX (abbreviazione di multiplexer) hanno più PIN di selezione(n), così da avere  $2^N$  ingressi possibili.

Esistono pure MUX analogici (ne utilizzerò uno nel codificatore per il segnale AM). Quest'ultimi hanno la caratteristica di avere in uscita esattamente la tensione in ingresso, anche non TTL, quindi variabili e addirittura negative.

Il demultiplexer, non è che l'inverso, cioè possiede un solo ingresso e più uscite abilitate dai pin di selezione. (esistono integrati capaci di fare entrambe le cose).



  Ecco la foto del circuito e il relativo lato rame



### Invio Fibra Ottica

Da qui inizia i veri e propri circuiti che inviano e ricevono il segnale assegnato.

Il primo, e il più semplice è l'invio tramite fibra ottica.



La fibra ottica è un materiale plastico o in vetrite, con la capacità di riprodurre trasmettere un'informazione luminosa da un capo all'altro della stessa, hanno quindi una altissima capacità di trasmissione (naturalmente non sfruttata appieno dal mio sistema).

La loro principale caratteristica è quella di riflettere il segnale luminoso attraverso un canale detto "core", e senza scendere troppo nei dettagli, hanno come difetto la rifrazione. Proprio per questo come


fonte luminosa viene normalmente utilizzati diodi laser o LED ad alta efficienza, in quanto posseggono solamente una piccola gamma del segnale luminoso, e quindi in ricezione non potrà che arrivare solo quello, senza rifrazione.

Nonostante che, nel caso di piccole distanze e basse frequenze, questo tipo di problemi, e altri tipici delle fibre ottiche, scompaiano quasi completamente, ho deciso di utilizzare LED ad alta efficienza, ottimali nei consumi e nella potenza luminosa capaci di erogare (quasi direzionale).

  Difatti come si riesce a vedere dalla foto, la luce quasi abbaglia in uscita dalla fibra, questo rende molto ottimale la rilevazione dal sistema di ricezione.



Lo schema elettrico è il seguente:

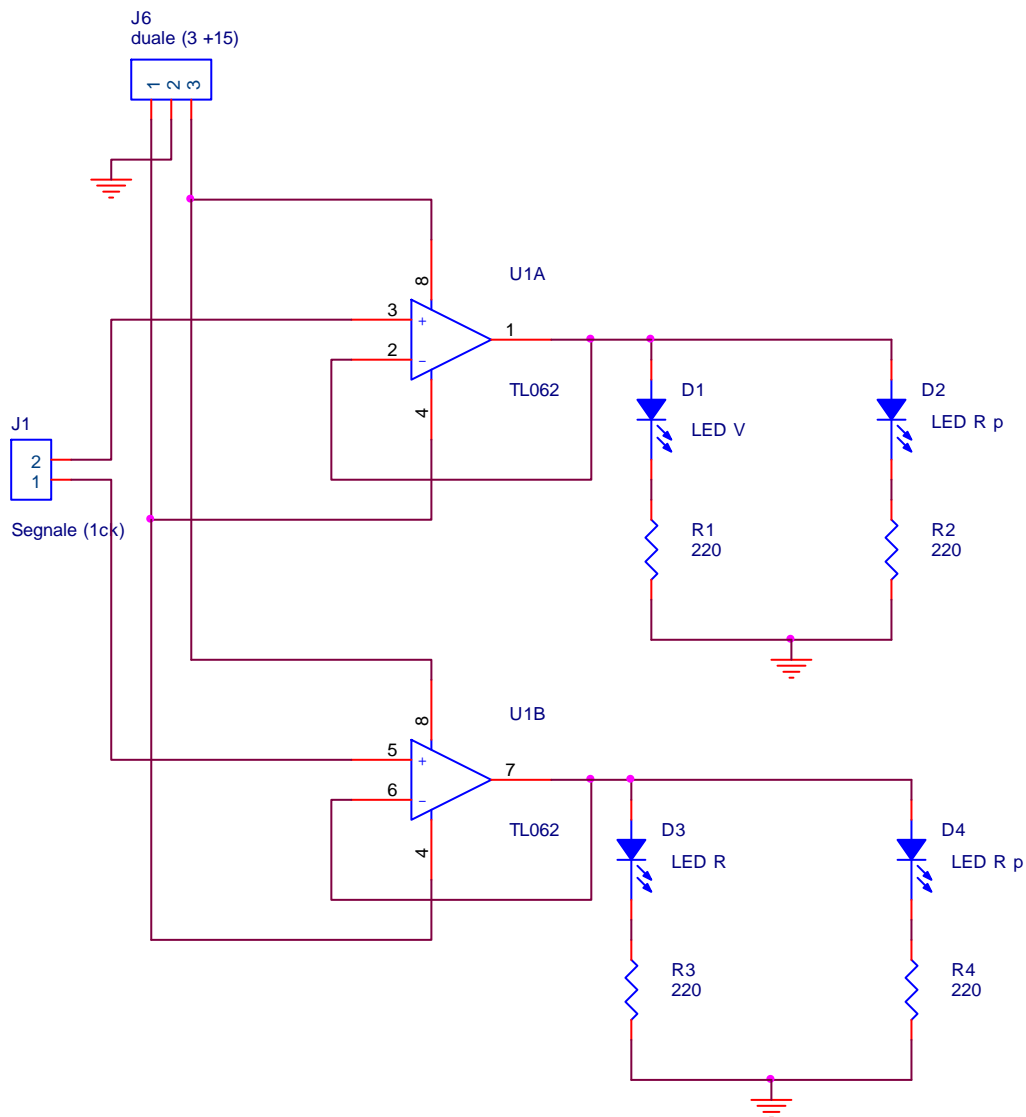

Naturalmente il circuito necessita di alimentazione duale in interesse, in quanto sono presenti amplificatori operazionali. Ho deciso di utilizzare l'integrato TL062, in quanto possiede una buona risposta in frequenza ed eroga nettamente più corrente del TL082 (solo 10mA, contro i 60mA della serie TL06X, e tenendo conto che ogni LED consuma circa 15mA, si avrebbe avuto un riscaldamento eccessivo del componente).



Tale integrato, possiede al suo interno esattamente due operazionali, e si è reso necessario in quanto a monte, il demultiplexer, non sarebbe riuscito ad alimentare tutti e 4 i LED. La sua configurazione difatti di semplice inseguitore: da in uscita esattamente la stessa tensione in ingresso, però senza caricare e quindi modificare ciò che lo precede.

Per riuscire a collegare i due LED ad alta efficienza ho costruito una base in plastica modellabile al calore (vedi foto).

Gli altri LED sono semplicemente di controllo (verde per il segnale e rosso per il clock).



Ecco il lato rame e la foto dall'alto.

  

## Ricezione Fibra Ottica

Il blocco relativo alla ricezione è relativamente più complesso, difatti tale sistema dovrà controllare la presenza o meno di luce nella fibra ottica. Il metodo normalmente utilizzato è un fototransistor. Tale componente riesce a variare la corrente in uscita al variare della luce. La sfortuna è che in commercio ne esistono solamente sensibili ai raggi infrarossi, l'utilizzo di LED infrarossi sarebbe stato meno scenografico, così, anche per semplificare il circuito utilizzo una semplice fotoresistenza (resistenza variabile alla luce) che però presenta una grande inerzia, comunque senza influire nel mio risultato (cioè la resistenza varia valore abbastanza lentamente al variare della luce).



I valori di resistenza rientrano nella gamma  $1M\Omega$  (buio) e  $2K\Omega$  (luce).

È quindi necessario creare un partitore in modo da rendere "misurabile" la luce presente sulla fibra. Tale misura sarà poi confrontata tramite un operazionale in configurazione di comparatore con una tensione regolabile attraverso un trimmer, per poi essere stabilizzata con uno zener, in quanto il comparatore darà in uscita tensioni unicamente duali e ai limiti della sua alimentazione (cioè  $\pm 15V$ ), estremamente pericolose per la logica TTL.


Lo zener ha la capacità di limitare la gamma di tensione tra massa (in caso di tensioni negative) e il suo valore nominale (nel mio caso  $4,7V$ ). Cioè se in uscita avrò  $15V$ , lo zener lo regolerà a  $4,7V$ , mentre nel caso di uscita a  $-15V$ , lo zener diventerà come un diodo portando a  $0V$  l'uscita.

La resistenza dovrà essere calcolate in modo da garantire il passaggio di al massimo  $10-15mA$ .
  
$$R_z = \frac{15 - 4,7}{0,01} \approx 1K\Omega$$



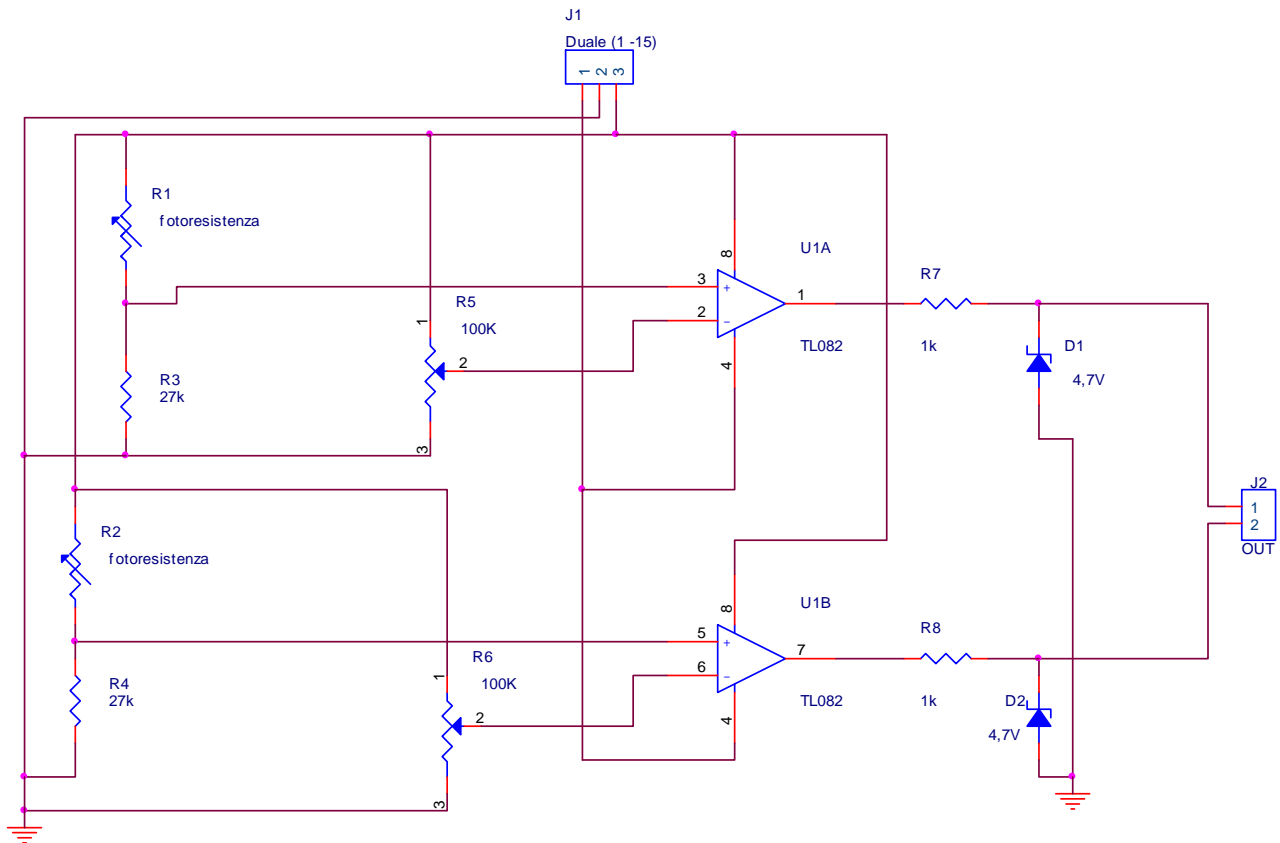Di seguito è riportato il schema elettrico:





Il partitore è stato composto da una resistenza da  $27K\Omega$ , così da avere in caso di luce circa 7V, mentre in caso di buio tensioni sull'ordine dei mV (praticamente 0). In questo modo, regolando i trimmer in modo ottimale (circa sui 3,5V) sarà possibile ricostruire in modo ottimale il segnale e il clock.

In questo caso ho utilizzato degli operazionali TL082, ottimi in frequenza, ma con massime correnti in uscita più modeste, ma sufficienti per lo scopo.

I trimmer sono multigiro, più costosi ma con una maggiore precisione di regolazione, e stabilità nel tempo e negli spostamenti.

  Ecco il lato rame e la foto del circuiti (anche in questo caso la base per la fibra ottica è stata realizzata da me con il materiale plastico malleabile e delle cannucce).





### Invio dati Parallelo:

Questo blocco prevede la trasmissione del dato in modo parallelo, difatti normalmente la trasmissione viene incanalata in modo seriale (tramite il collegamento del clock e quello dei dati).

Il progettazione in teoria, potrebbe essere semplice, in quanto basterebbe un registro SIPO (serial-input, parallel - output) con un contatore, che informi in ricezione l'avvenuta "conversione" seriale-parallelo.

Il mio sistema prevede di inviare parole di 8 bit (un byte alla volta), quindi il canale di comunicazione sarà 8+1 (clock). Come è successo precedentemente ho utilizzato una piattina a 14 poli in quanto ho trovato disponibile solo quel tipo di connettore.


Come spesso accade, ciò che in teoria dovrebbe funzionare, a livello pratico potrebbe diventare un rovina. Ad esempio nel caso arrivino due byte consecutivi, o un dato a 16 bit, nel momento in cui il sistema di ricezione incomincia con la lettura del primo byte, questo potrebbe venire scombussolato dall'arrivo troppo rapido del secondo. C'è anche da dire, però, che il sistema di ricezione dovrebbe riuscire lui stesso, caricando in un registro SIPO, a mantenere la memoria. Ma questo dipende esclusivamente, dall'integrato utilizzato, e per rendere più universale il mio sistema, il byte in arrivo, prima di essere inviato, verrà "bloccato" in un registro PIPO (parallel-input, parallel-output, costruito con una fila di 8 flip-flop D).

In questo modo, solamente all'arrivo del nuovo dato, e quindi di 8 impulsi di clock, questo registro verrà aggiornato, consentendo in ricezione una trasmissione ininterrotta, anche di informazioni molto più lunghe di 8 bit.

Il clock, generato dal solito contatore johnson, aspetterà gli otto impulsi, al termine si autoresetterà (tramite diodo e resistenza sul reset) e avrà la duplice utilità di aggiornare il registro PIPO, e quindi di inviare al sistema ricevente l'impulso di conferma che un nuovo dato è disponibile.


Tramite i seguenti grafici spero diventi più facile comprendere il funzionamento di questi registri.

 Di seguito verrà analizzato il registro SIPO 74LS164




I due *serial input*, sono gli ingressi seriali (uno può essere usato come enable), come è possibile vedere, il dato viene rilevato e quindi spostato nel registro al fronte di salita del clock, mentre il clear è attivo basso (difatti nel mio circuito viene tenuto sempre alto). Il clock viene preso direttamente quello in uscita dal "selettore uscite".

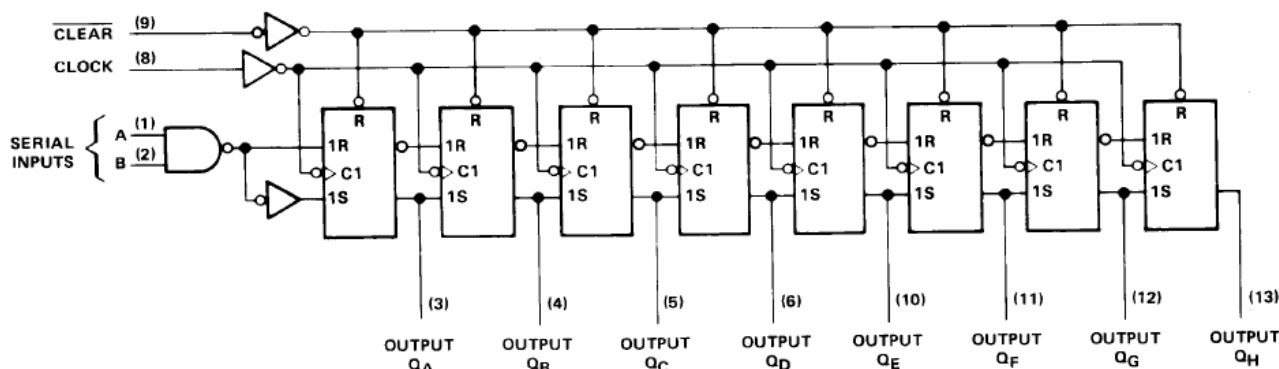Di seguito lo schema elettrico semplificato dell'integrato



Esso chiarisce ancora di più il movimento del dato attraverso i vari flip-flop, e le rispettive uscite che si avranno.

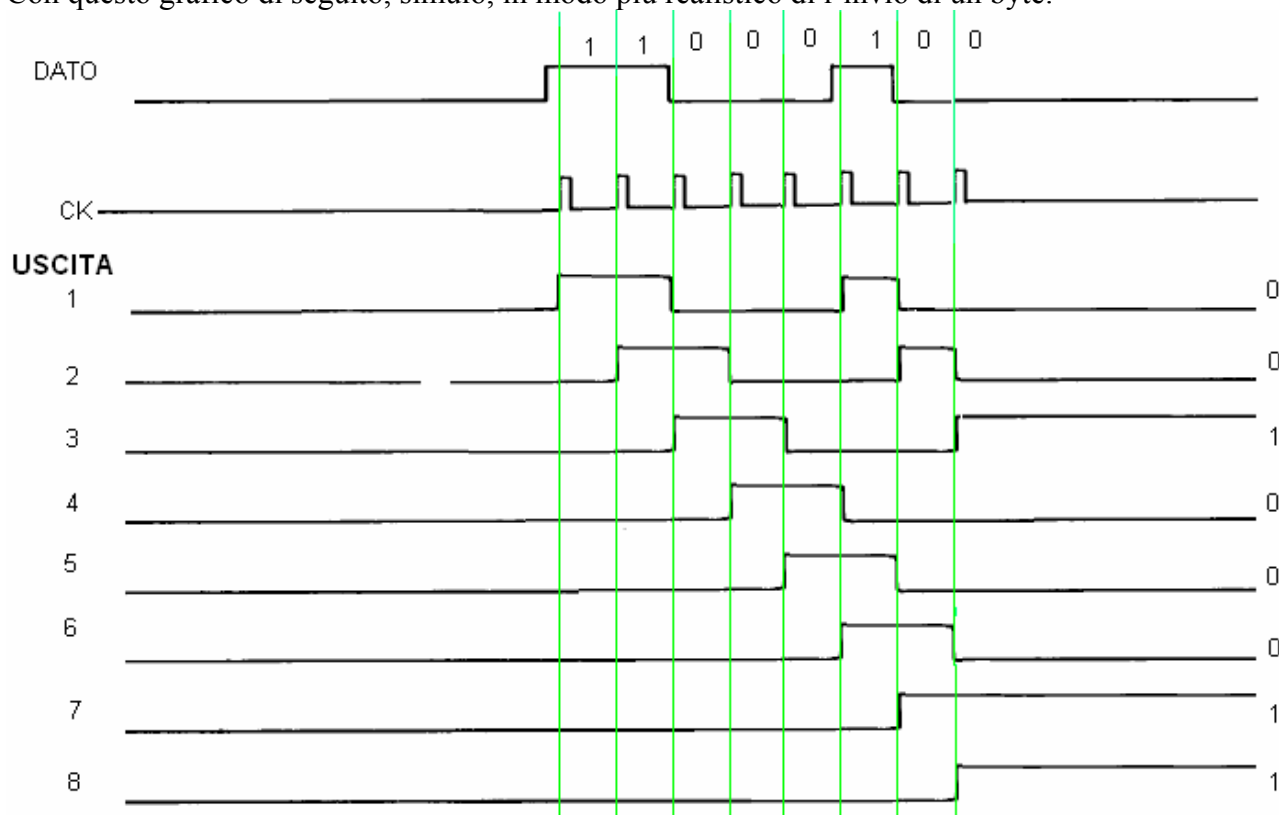Con questo grafico di seguito, simulo, in modo più realistico di l'invio di un byte:



Come si può vedere il primo uno inviato, diventerà ultimo, mentre l'ultimo bit, quindi quello più significativo, sarà nel primo canale del BUS.


Arrivato all'ottavo impulso di clock, il contatore avviserà il PIPO (74LS273) che il dato è pronto per essere collegato al BUS:

Ecco la tabella di verità del 74LS273:

Inputs			Outputs
Clear	Clock	D	Q
L	X	X	L
H	↑	H	H
H	↑	L	L
H	L	X	Q <sub>0</sub>

Questo integrato, come detto prima, manterrò in memoria il dato acquisito, quando il livello logico del clock è basso, quando invece è alto, carica ciò che viene letti in ingresso (D).

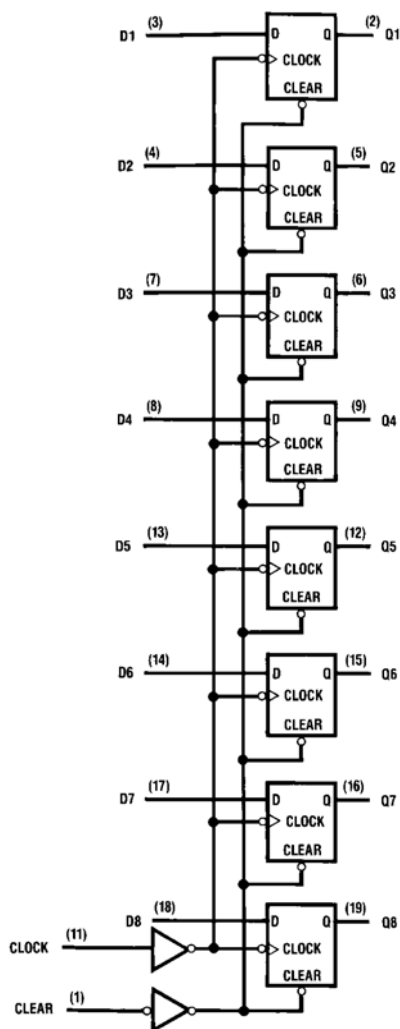Questo impulso, brevissimo, verrà generato dal contatore 4017.




A destra è possibile osservare il semplice schema elettrico del 74LS273, che possiede ben 20 piedini. Un uscita, oltre al collegamento al BUS, sono stati connessi dei LED con una matrice di resistenze. Tale matrice possiede una resistenza più alta del dovuto, così da non rischiare che la troppa caduta sul LED e sulla resistenza, vadano ad intaccare il valore di tensione letto in ingresso. Questa serie di LED, ritorna molto utile in fase di test, e rende leggibile in binario il carattere inviato.

Nel circuito è stato necessario inserire un pulsante che forza il reset al contatore (e un LED che verifica che il contatore sia in stato di attesa byte), in quanto, disturbi nei canali di clock, o semplicemente lo scambio di selezione dal blocco “selezione uscite” creavano dei fronti di clock, facendo partire il contatore che considerava il primo bit già letto, portando a scombicare tutta la serie di successivi byte di un bit.


Questo tasto poteva venire scavalcato, così da rendere il circuito completamente indipendente dall'operatore, collegando un timer (monostabile) retriggerabile, che controlli il tempo dall'ultimo impulso di clock ricevuto, e agisca sul reset fosse superiore ad una certa soglia.

Questa possibilità non è stata attuata per non complicare ulteriormente il circuito, che già si presentava di difficile realizzazione.

Ecco lo schema elettrico:

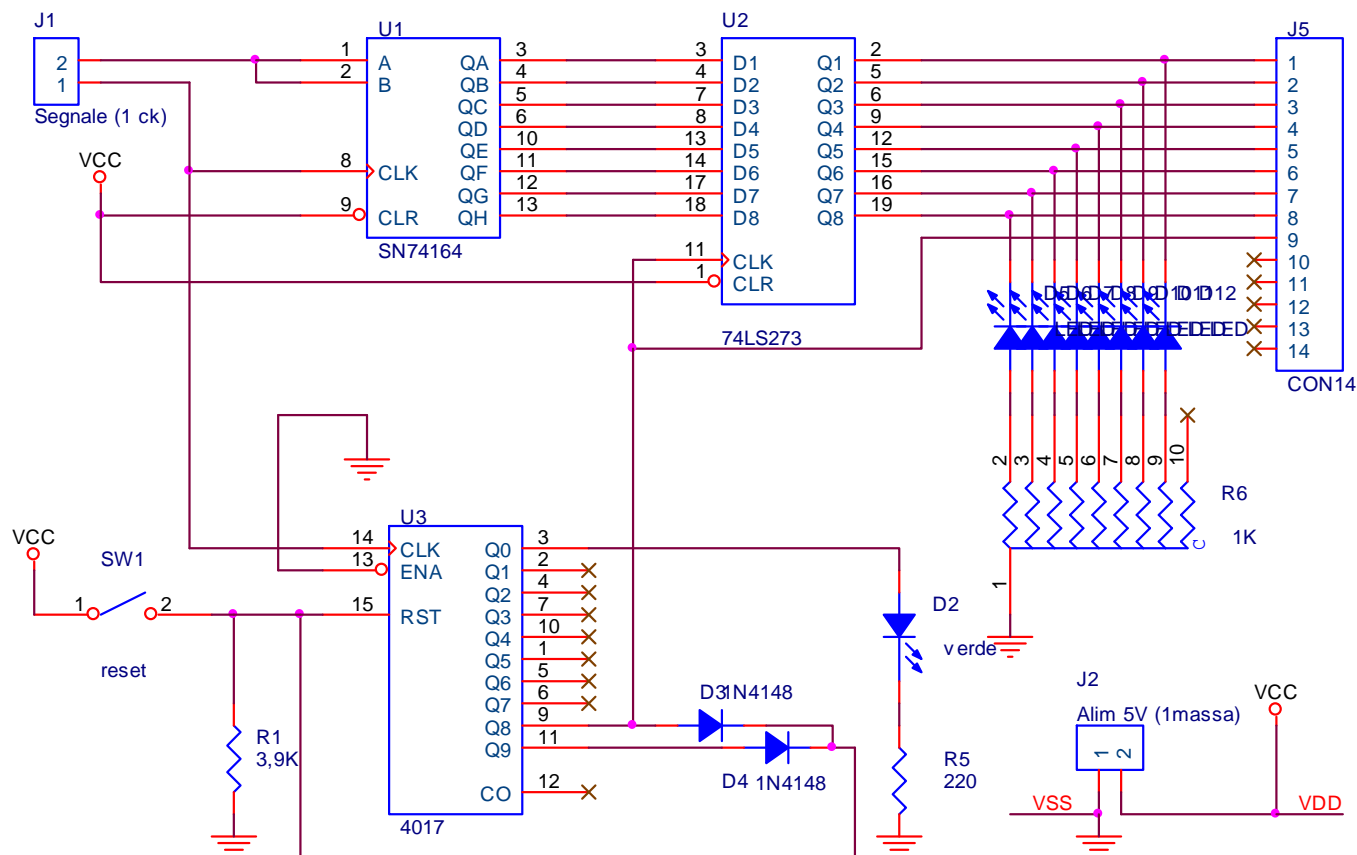


Come si può vedere dalle seguenti foto, questo è il secondo, ed ultimo circuito doppia faccia. Le saldature da uno strato all'altro sono state fatte con un filo di stagno passante e una saldatura da entrambe le parti. La striscia rossa sottile è la matrice di resistenze. Cioè, da un capo (massa) a tutti gli altri, resiste in modo uguale ( $1K\Omega$ ). Gli otto led rappresentano, come detto prima, gli otto bit del byte inviato, controllando il numero di LED accesi, si potrà verificare la loro parità, in quanto, come spiegato precedentemente, il PIC controlla gli "1" del byte ed assegna di conseguenza all'ottavo bit (quello più in alto) un valore attuo a pareggiare essi stesi.

 

Ecco il lati rame:

 In azzurro il lato superiore (quello componenti) e in rosso quello inferiore (saldature)





### Ricezione dati Parallelo:

Questo è il blocco che si contrappone in ricezione al circuito visto precedentemente.

Il suo compito è piuttosto semplice: riconvertire il segnale in parallelo in uno seriale e rigenerare il clock.

Proprio quest'ultima parte si è rivelata più complessa, soprattutto nella fase di collaudo, in cui era necessario tarare i due trimmer per ricostruire il clock in modo ottimale.

Per rigenerare il clock sono stati utilizzati due NE555, uno in configurazione monostabile (visto precedentemente) e l'altro in configurazione astabile, cioè capace di generare un'onda rettangolare con duty-cycle regolabile (la regolazione avverrà attraverso un trimmer).

In poche parole, il monostabile riceverà il trigger (impulso di clock) dal sistema di invio, affermando che il bus dati contiene un nuovo byte. Questo manterrà abilitato (per un certo periodo regolabile di circa 150ms) l'astabile, che genererà un nuovo treno di impulsi (cercando di mantenere la forma originaria).

Considerando che ogni bit, possiede un periodo di 20ms, il byte completo è quindi 160ms, ho scelto una rigenerazione più rapida per permettere di ricevere treni di byte consecutivi.

Un problema non da poco, è la necessità di avere un trigger attivo basso, mentre il nostro impulso proveniente dal sistema trasmittente, sarà attivo alto, proprio per questo ho inserito NOT realizzata con un transistor e due resistenze (in questo modo si riesce a evitare l'uso di un integrato molto più ingombrante).


La configurazione della NOT è rappresentata in figura:

Entrambe le resistenze sono state scelte da 1K $\Omega$ .


Nella base, per far passare sufficiente corrente da mandare in saturazione il transistor, e sul collettore, sufficiente a non far passare troppa corrente sulla stessa resistenza in caso di conduzione, e nel caso di non-conduzione far riconoscere in uscita la tensione corretta.

Cosa avviene: quando al capo A, viene posta una tensione di 5V, la base viene eccitata, quindi si crea come un collegamento tra l'emettitore (dove c'è la freccia) e il collettore. Quindi al capo U, si avrà una tensione di circa 0V, esattamente il negato logico di 5V.

 
Mentre se sul capo a non viene applicata tensione (0V), la base non sarà eccitata e il transistor non metterà in conduzione emettitore-collettore. Questo fa sì, che prevalga la tensione al capo della resistenza così da avere 5V (il negato di 0V).



 Nel grafico seguente viene simulato l'arrivo dell'impulso di clock, senza tenere conto dei dati.



Per migliorare le conoscenze riguardo la configurazione di astabile per l'integrato 555, e quindi comprende al meglio l'utilizzo di certe resistenze piuttosto che altre, trascriverò alcune formule semplificate, utilizzate nei calcoli, tali formula sono in questo caso vere in linea teorica, ma leggermente differenti nella pratica a causa dalla caduta del diodo, necessario per rendere completamente regolabile il duty-cycle (senza diodo sarebbe regolabile solo al di sopra del 50%, quindi non si sarebbe riusciti a regolare i piccoli impulsi di clock a circa un terzo del periodo, come verrà poi spiegato e approfondito successivamente nel paragrafo *tecnica trasmissione*).

 

In questa configurazione:

$$T_{ON} = 0,693 \cdot R_1 \cdot C$$


$$T_{OFF} = 0,693 \cdot R_2 \cdot C$$

$$T = 0,693 \cdot (R_1 + R_2) \cdot C$$


Fissando C a 2,2µF

E cercando di ottenere un periodo poco sotto i 20ms (tempo di trasmissione normale), ho ottenuto la somma delle due resistenze uguale a 12KΩ. Ho fissato due resistenze da un 1KΩ una dalla parte di R<sub>2</sub> e una dalla parte di R<sub>1</sub>. In mezzo ho poi posto un trimmer da 10KΩ, così da potere modificare e perfezionare on-board il duty-cycle.


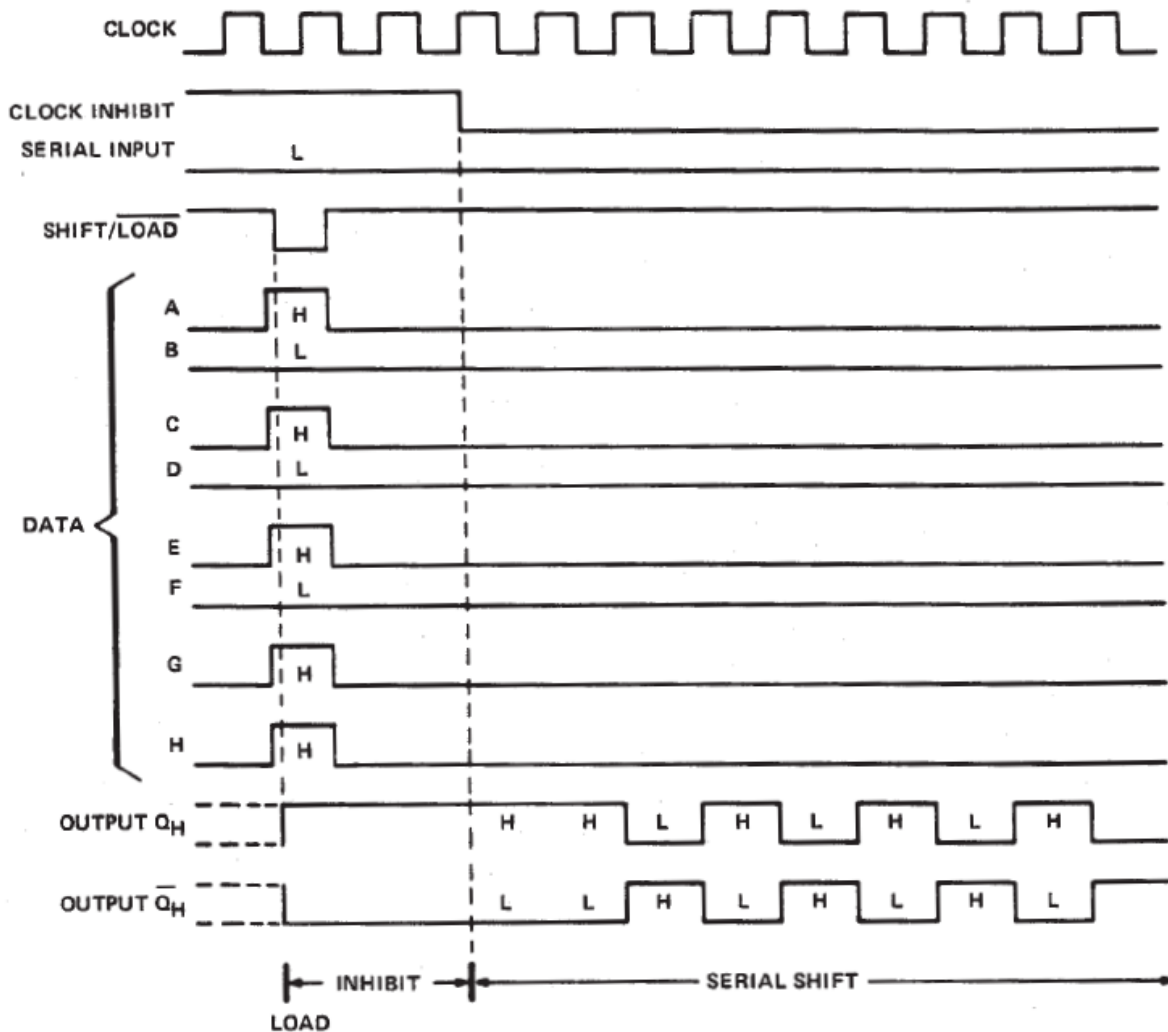
Di seguito un grafico che spiega il funzionamento del PISO utilizzato (74LS165).



Nel mio caso diventa indispensabile questo accorgimento: una volta caricato il dato (con lo stesso impulso della NOT) al primo impulso di clock generato dall'astabile, il sistema di ricezione non rileverà il primo bit, ma bensì il secondo, difatti in seguito al primo fronte, il PISO, cambierà subito posizione. Per ovviare a questo, come da figura, ho fatto slittare i collegamenti di una posizione, ricollegando l'uscita al PIN 10, che permette di reinserire i dati in modo seriale. Questo vuol dire, che il primo bit sarà in posizione 2, ma verrà letto subito dopo il primo impulso, mentre l'ultimo bit sarà in posizione 1, ma verrà letto per ultimo grazie alla "retroazione" creatagli appositamente.

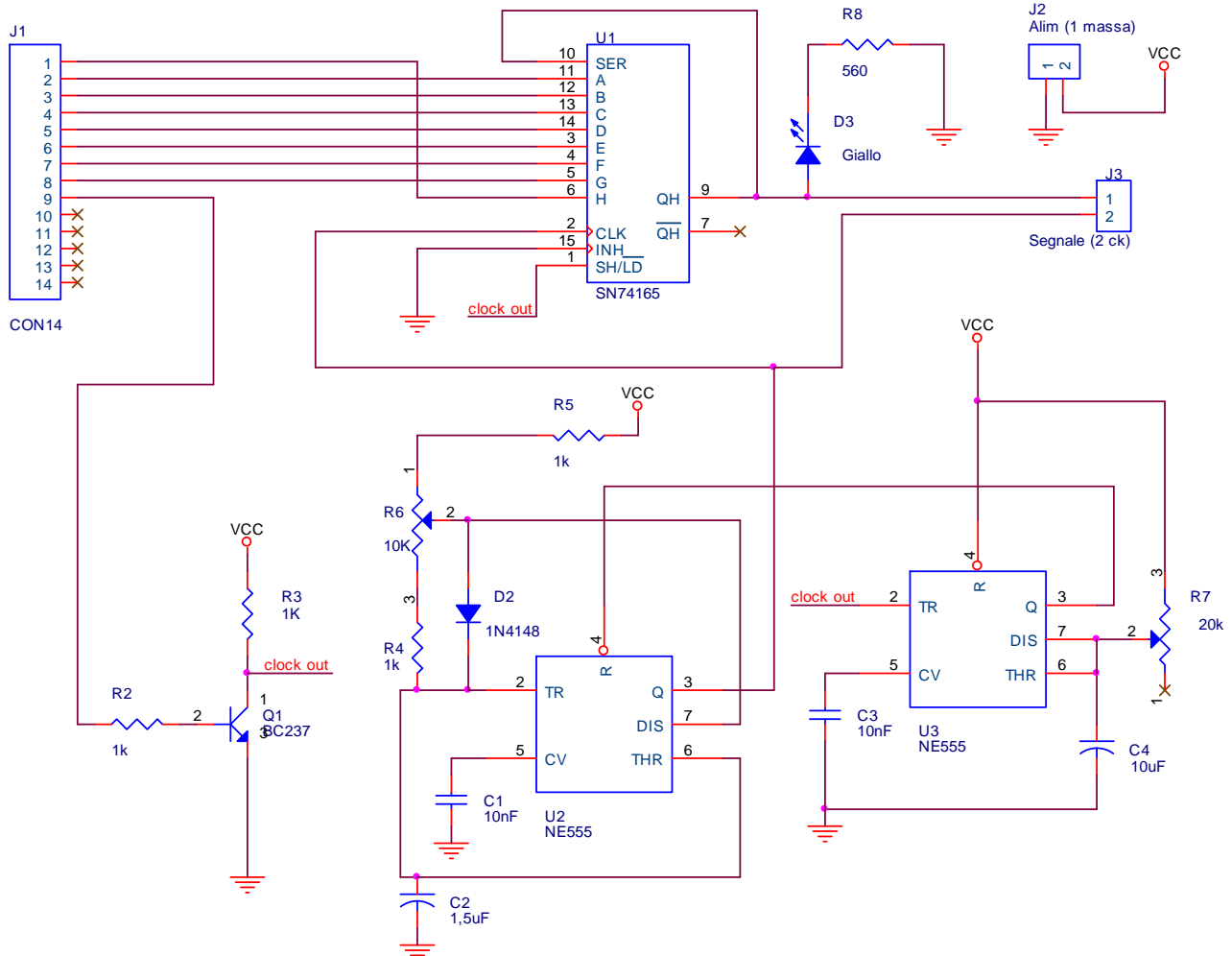

  Il LED giallo viene utilizzato per vedere il dato rigenerato in seriale, utile per lo più per i test. Nel connettore, com'è visibile, il PIN 9 è quello utilizzato per inviare l'impulso di "dato pronto". Ecco il lato rame e la foto del circuito:



### Codificatore AM:

Per quanto riguarda la trasmissione dati via radio, venivano a crearsi seri problemi nella trasmissione del clock. Come fa il sistema di ricezione a intuire l'arrivo di un nuovo bit, o come fa a capire se quello che si è appena ricevuto è un unico bit o due dello stesso valore?

Esistono nell'ambito delle telecomunicazioni molti metodi (utilizzati nella telefonia via cavo) per trasmettere l'informazione del clock insieme al segnale, nessuno di questi (almeno di quelli analizzati durante l'anno" si adattava ad un trasmissione via radio. In più questi sistemi consistevano in complesse operazioni che dovevano essere compiute attua a modificare il segnale, ciò avrebbe enormemente appesantito i circuiti.

Così ho provato ad immaginare un metodo semplice e alternativo (anche se non universalmente standard) capace di inviare l'informazione del segnale e del clock su un'unica portante.

Proverò ora a ricostruire il mio ragionamento:

Avendo due segnali, potrei avere più stati:

segnale	clock	N° stati
0	0	1
0	1	2
1	0	3
1	1	4


Ho poi notato che il quarto stato (1,1) era scavalcabile, in quanto il sistema di ricezione, prevede di aspettare che l'impulso di clock termini per controllare lo stato del segnale, quindi diventa uno stato eliminabile.

Ho quindi pensato di considerare il livello logico 0-0, ad una certa tensione (ipotizziamo 0V) a segnale alto, portare l'uscita a 5V, e ad impulso di clock, portare l'uscita a -5V(in questo caso è tornata utile la tensione regolabile prevista dal mio alimentatore). Tutto questo deve poi essere modulato e inviato dall'antenna.

Questo è il punto in linea teorica, in linea pratica, sono molto più complessi tutti i passaggi.

Ho deciso di dividere il blocco codificatore da quello modulatore per semplificare i circuiti stessi, per semplificare le fasi di test, e anche perché si possa ben distinguere il compito del codificatore (che ha due segnali digitali in ingresso e ne da in uscita uno analogico) e il modulatore che deve modificare l'ampiezza della portante simultaneamente al segnale, amplificarlo in potenza per essere trasmesso "nell'aria".

 In questo grafico è possibile vedere come deve lavorare il codificatore.



Il breve impulso di clock, porterà (come detto prima) l'uscita negativa per tutta la sua durata, per il resto l'uscita sarà uguale al segnale.

Proprio per questo ho scelto di utilizzare un MUX analogico (4051). Collegando il clock al selettore, in modo che, quando il clock è a zero, passi il segnale, quando invece il clock possiede valore logico "1", verrà abilitato un ingresso a -5V (proveniente direttamente dall'alimentatore).

Per garantire una maggiore flessibilità in fase di collaudo e di realizzazione (questo circuito è stato ideato e realizzato molto prima di avere idee certe sul modulatore utilizzato), ho pensato di rendere tale segnale completamente regolabile in ampiezza (sia attenuando che amplificando) che in tensione, cioè permettendogli di lavorare con un DC-offset completamente regolabile. Ciò si è reso possibile tramite un operazionali utilizzati in configurazione “amplificatore invertente” e “sommatore”

In entrambi i casi il segnale viene invertito, cosicché al termine di questi passaggi, il segnale tornasse regolare.


Breve formulario dei suddetti operazionali, nelle due configurazioni utilizzate, più un'altra adoperata più avanti.

Amplificatore invertente:

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_i$$

Questo vuol dire che fissando la  $R_1$ , modificando con un trimmer la  $R_2$  si potrà amplificare o attenuare il segnale a proprio piacimento (invertendolo).

 
(le resistenze in gioco, come in tutti gli operazionali, devono essere comprese tra  $1K\Omega$  e  $1M\Omega$ )



Sommatore:


Tale circuito effettuerà la somma tra i vari ingressi, e restituirà in uscita il risultato di tale operazione aritmetica invertita di segno. Per avere una somma corretta, la  $R$  deve essere uguale a  $R_1$ , in caso diverso, il segnale può venire attenuato o amplificato.
 
$$V_o = -\frac{R}{R_1} \cdot (V_1 + V_2 + V_3)$$




Inseguitore:

Il suo scopo è quello di restituire in uscita, esattamente la stessa tensione presente in ingresso. Nonostante possa sembrare inutile possiede molte applicazioni, soprattutto laddove, non conoscendo la fonte, si voglia rigenerare il segnale senza rischiare di far assorbire troppa corrente al circuito precedente. Difatti la corrente erogata in uscita dall'operazione (come in tutte i suoi utilizzi) viene “prelevata” dall'integrato stesso, e difatti è caratteristica rigida dei singoli componenti.

 

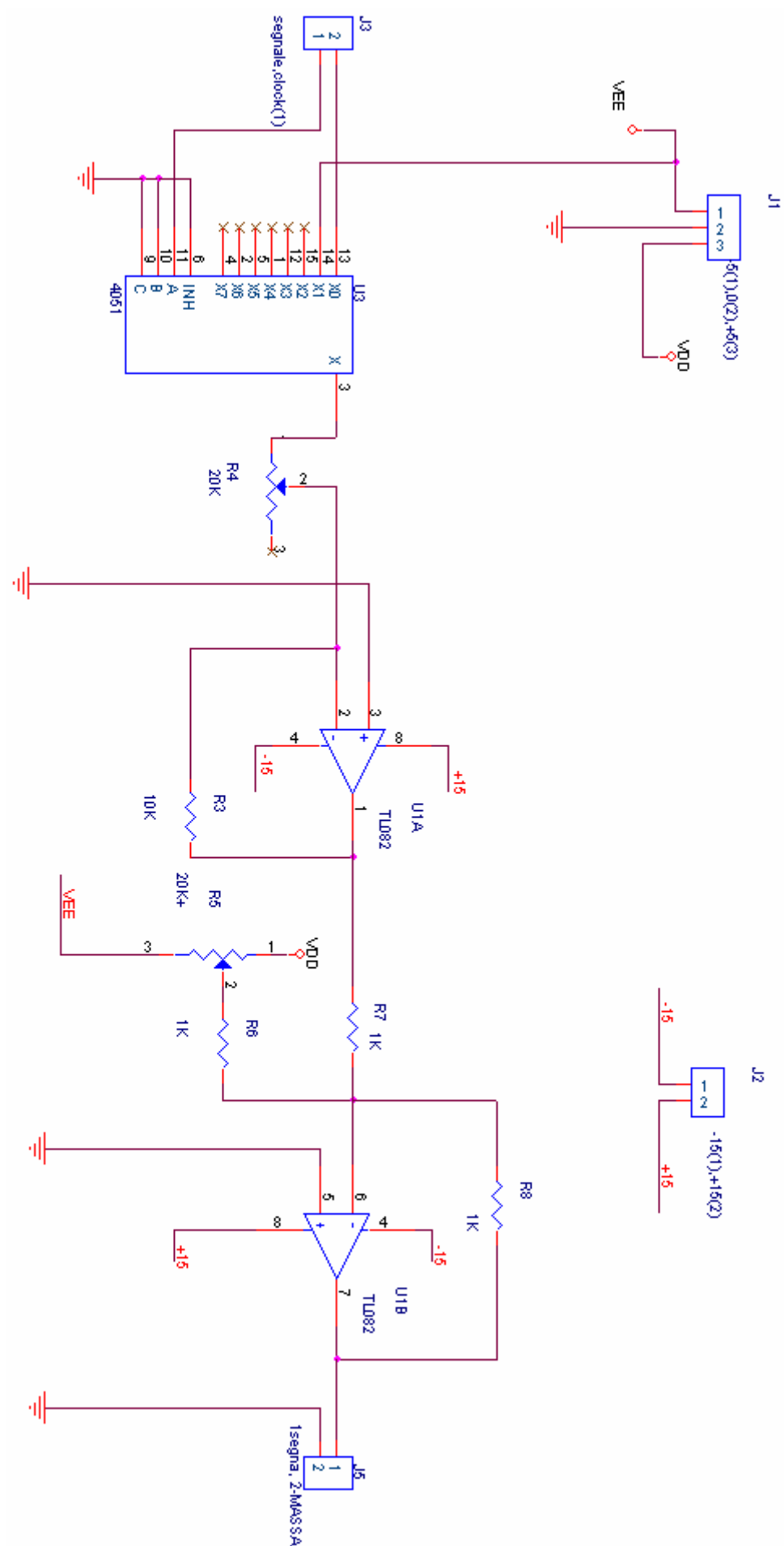Di seguito lo schema elettrico del circuito:







Nello schema è possibile vedere meglio la configurazione del MUX, avendo tre ingressi di selezione, oltre al primo controllato dal clock (A) gli altri pin vengono posti a massa per permettere di selezionare unicamente i primi due ingressi. In questo modo, vengono sprecati i restanti input, perdita obbligata in quanto non sono riuscito a trovare integrati meno ingombranti con le stesse caratteristiche analogiche (anche negative).

Le resistenze da  $1K\Omega$  inserite servono a non permettere ai trimmer di scendere sotto questo valore di resistenza, uscendo dall'area di lavoro raccomandata dal costruttore.

 
Per ottenere il maggiore guadagno in fase di modulazione, è stato verificato, che all'impulso di clock, la tensione vada a circa  $-1V$ , in fase neutra a  $-0,6V$  e a fase di uno logico a  $-0,2V$



 Dalla foto è possibile notare i due trimmer multigiro ad alta precisione e i ben 5 connettori per l'alimentazione:  $\pm 5V$ ,  $\pm 15$  e massa.




Ed ecco il lato rame

 
 
### Modulatore AM:


Questo circuito è stato tra gli ultimi realizzati, proprio per questo si presenta con delle piccole modifiche effettuate dopo la stampa del circuito.

Il trincio della modulazione d'ampiezza è semplice, avendo una portante ad alta frequenza (generalmente un'onda sinusoidale), riuscire a modificare la sua ampiezza in modo coerente rispetto al segnale da modulare



segnale


portante  
modulata

 

La foto presa dall'oscilloscopio è quella reale sull'antenna del mio circuito, in fase di test, inserivo un segnale quadro, della frequenza il più possibile vicino a quelle utilizzate da me.


(la portante viene chiamata così proprio perché permette al segnale di viaggiare nell'aria, in quanto è necessario un'onda ad alta frequenza per poter trasmettere un segnale elettro-magnetico)

Esistono molti tipi di modulatori, ma non tutti permettono una modulazione d'onda rettangolare, io ho deciso di realizzare un modulatore a transistor (2N2222) in cui viene messo in base il segnale da modulare e sul collettore la portante. Il funzionamento è simile alla porta NOT sopra spiegata, anche se in questo caso non si avrà un cambiamento repentino (da 0 a 5V), ma la corrente presente in base è talmente bassa, da non permettere un collegamento diretto con l'emettitore, questo porta ad una leggera, ma rapida, variazione d'ampiezza della portante. Esattamente ciò che si voleva ottenere.

 

La portante nel mio caso è un'onda sinusoidale di circa 70KHz, realizzata tramite un oscillatore a ponte di Wien (sempre tramite operazionali) e la cui ampiezza diventa regolabile attraverso un trimmer.

Nel circuito dell'oscillatore a ponte di Wien (l'immagine a destra) le due R e C devono essere il più possibile uguali, mentre in teoria  $R_2 = 2R_1$ . Ho specificato in teoria, in quanto nella pratica è necessario che la  $R_2$  sia almeno 2,2 volte  $R_1$ . Per perfezionare al meglio questa caratteristica, anche in questo caso, ho utilizzato un trimmer per un'ottimale regolazione. Aggiungo inoltre che al momento della taratura, ho deciso di squadrare leggermente l'onda prodotta notando un miglioramento in trasmissione.


 


$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 22 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-12}} \approx 72 \text{ KHz}$$

In uscita al modulatore, è stato poi inserito un inseguitore, e un invertitore che taglia il segnale, negativo, questo perché in ingresso al sottoblocco di potenza, era sufficiente portare solamente la parte positiva, anzi, migliorava il segnale inviato.


La parte che inverte il segnale (realizzata con un amplificatore invertente a guadagno 1) è la piccola modifica realizzata sul retro dello stampato, in quanto, dal progetto originale non era stato previsto.

  Lo schema per permettere solamente all'onda positiva di passare è il seguente:



In questo modo nel terminale “-” è presente massa (in quanto in retroazione negativa  $V+ = V-$ ), riusciranno quindi a sorpassare l'ostacolo del diodo, solamente le tensioni negative, poi rese positive dell'invertente. Il valore delle resistenze è influente, basta che rimanga nell'ordine dei  $K\Omega$  e che siano uguali (io ho scelto  $220K\Omega$ ). Come è possibile vedere in figura, ho scelto di utilizzare un diodo schottky, noto per le buone caratteristiche in frequenza, e per avere una caduta di tensione di circa la metà di un diodo comune ( $0,35V$ ), questo permette di avere ancora più precisione nel taglio dell'onda positiva. La colla posta sopra i componenti è a scopo di protezione contro possibili urti.

 Il blocco che avrà il compito di amplificare ulteriormente il segnale e inviarlo all'antenna è costituito da un transistor in configurazione Darlington. Cioè sono due transistor posti come in figura.




Questa disposizione interna, permette al transistor di amplificare notevolmente, anche a basse correnti di base. Il che provoca un riscaldamento dello stesso. Proprio per questo il socket (TO220) permette facilmente di essere collegato ad un dissipatore. Il dissipatore da me utilizzato è nettamente sovradimensionato, ma ciò non può fargli che bene.

Ecco lo schema elettrico del blocco di potenza:


Il transistor utilizzato è il BDX53, la R14, in realtà non è mai stata inserita, è stata prevista nel caso che, in fase di collaudo, si fosse rivelato necessario modificare il circuito risonante, che poi è quello che permette all'antenna (che altro non è che una induttanza avvolta in ferrite del valore di  $2,723mH$ , di cui parlerò più avanti).

Il circuito risonante permette il passaggio di una certa frequenza, selezionabile variando il condensatore (nel nostro caso è fisso, in quanto la portante è fissa a  $70KHz$
 
$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{LC}} \approx 79KHz \text{ errore accettabile.}$$





Ecco lo schema elettrico:

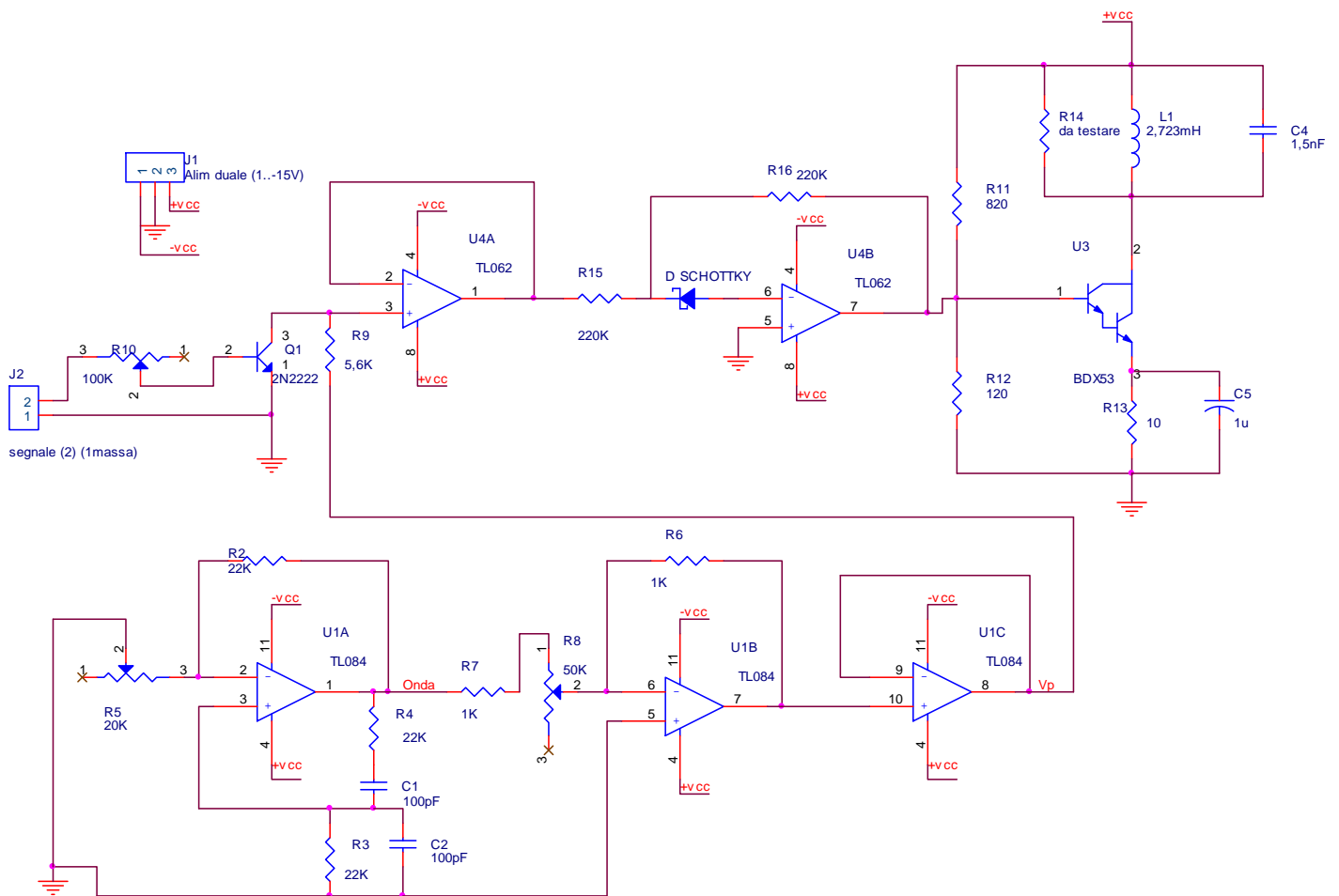

In basso è presente tutto il circuito di generazione della portante (ho utilizzato un integrato che contiene 4 operazionali, che erogasse abbastanza corrente, in quanto, i primo utilizzato scaldava leggermente), stessa cosa facevano le due resistenze che vanno in base al BDX53, per cui ho dovuto recuperarne due a  $\frac{1}{2}$  di watt.

  In questo circuito è già presente la correzione riguardante l'invertente, che permette solo all'onda positiva di passare mentre nel lato rame, non lo è, in quanto la correzione è stata fatta a mano:






### Demodulatore AM:


Il principio di funzionamento di una demodulatore è semplice: eliminare la portante dal segnale ricevuto, e ricostruire quindi l'onda originale.

Nel mio caso però le cose si complicano perché, oltre a dover ricevere e demodulare e amplificare, il circuito deve anche riuscire a distinguere il clock dal dato.

Il principio del demodulatore AM usato è molto semplice, ed è alla base di tanti altri circuiti che devono svolgere lo stesso compito: non si tratta che di un diodo (schottky) che permette solamente alla parte positiva del segnale di passare (il mio segnale AM è in DSB, cioè presenta sia positivamente che negativamente lo stesso segnale, semplicemente invertito, perciò una delle due parti è inutile).

 

 In seguito al filtro è presente una specie di rete composta da una resistenza e condensatore, che fungono da filtro al segnale, le resistenza serve a permettere al condensatore, in caso di cambio di fronte, di scaricarsi e "acquisire" il nuovo valore. L'immagine seguente chiarisce il lavoro svolto,



bisogna però immaginare il segnale rettangolare, e la portante con frequenza molto più alta rispetto al segnale: nel mio caso difatti, la fp è circa 1400 volte più grande del segnale in uscita dal blocco invio dati. Ciò permette di avere una decodifica AM ancora più ottimale. Prima di arrivare a questo sistema, però il segnale in uscita dal circuito risonante (esattamente lo stesso della trasmissione), viene "assicurato" da un due amplificatori, in modo che i circuiti seguenti non incidano su quelli


precedenti peggiorando il segnale (antenna).

Il primo amplificatore è un semplice invertente a guadagno uno, mentre il secondo ha un trimmer posto sulla  $R_1$ , in modo da poter amplificare, o addirittura attenuare il segnale in arrivo.


Una volta demodulato, il segnale si presenta comunque ancora troppo piccolo per essere confrontato, e così si è rivelata necessarie un'ulteriore amplificazione di quattro volte (anche perché il segnale si rileva nuovamente invertito). Aumentando nuovamente l'ampiezza, però, il segnale tenderebbe a uscire dal range di alimentazione degli operazionali ( $\pm 15V$ ), per questo è necessario inserire un sommatore variabile, tramite trimmer, di modo che regolando ampiezza e amplificazione, così da raggiungere un valore ottimale e di alta fedeltà per il circuito che dovrà separare il segnale dato da quello del clock.

Un ulteriore problema verificato nella fase di collaudo è stato un notevole picco di disturbo che si creava quando l'onda era in fase di discesa.

 Questo disturbo rischiava di essere confuso con l'impulso negativo di clock. Per risolvere questo ennesimo problema ho inserito una capacità di  $10\mu F$  in parallelo al segnale con  $-V_{cc}$ . (essendo elettrolitici dovevo essere sicuro di avere un polo sempre negativo rispetto all'altro) in modo da attenuare il disturbo, come da immagine.



Per scindere il segnale dati da quello del clock, ho utilizzato un circuito nato per tutte altre applicazioni, e modificato a mio piacimento. Tale circuito, viene chiamato comparatore a finestra, e permette di dare in uscita +Vcc, quando la tensione in ingresso è oltre a due limiti stabiliti (limite superiore e inferiore, mentre dare tensione 0, quando la tensione “misurata” restava in mezzo a questi due valori imposti.

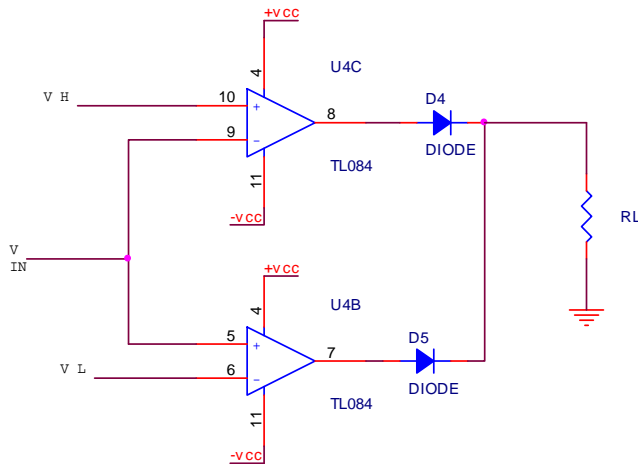

I due valori imposti, sono impostabili ai capi estremi dei due comparatori. Mentre nel capo centrale ci sarà il segnale da confrontare.

Nel mio caso ho eliminato i due diodi, e quindi eliminato la giunzione, mettendo una configurazione di zener per stabilizzare le tensioni a livello logico TTL, difatti un'uscita corrisponderà al clock, mentre l'altra al segnale dati. L'immagine successiva chiarisce ulteriormente il meccanismo di comparazione.

Immaginiamo (così è) che tensioni relative al segnale demodulate siano le seguenti:


- impulso di clock  $\rightarrow \approx -4,2V$
- 0 logico  $\rightarrow \approx 0,1V$  (regolato tramite il trimmer)
- 1 logico  $\rightarrow \approx 6,2V$


I trimmer sono stati regolati in modo di avere queste tensioni in quanto mi sono reso conto che con questa configurazione, il distacco tra le tensioni tre tensioni era il più rimarcato.

Ora bisogna riuscire ad impostare le due tensioni “limite” circa in metà tra il margine di zero logico e il relativo opposto.

Per esempio il limite inferiore utile per rilevare il clock sarà di circa -2V, mentre quello superiore per rilevare il valore logico alto sarà circa 3V

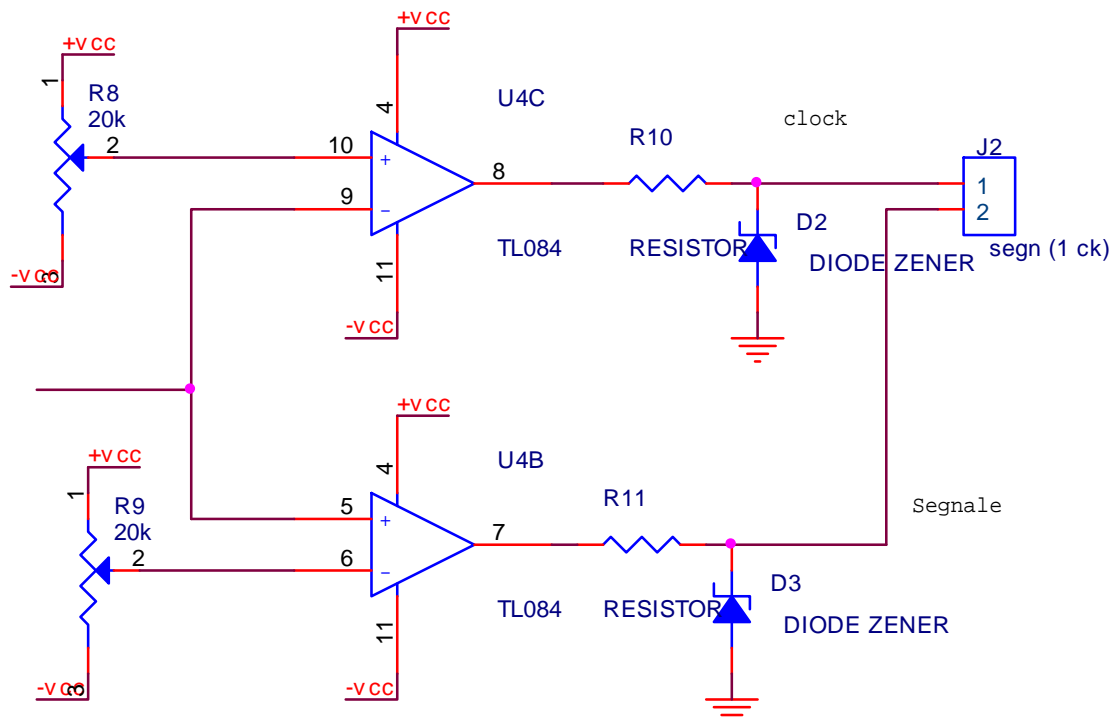
Il grafico spiega meglio il lavoro svolto dal seguente circuito:



 



I valori del grafico non sono corretti e non sono in scala, questo perché alla creazione del grafico venivano utilizzati tensioni regolate diversamente. Nonostante questo il grafico evidenzia bene la struttura e il funzionamento del *rigeneratore segnale*

 Si vede bene, la teorica perfetta rigenerazione del segnale e del clock. Bisogna notare che inizialmente non erano presenti quei “picchi” negativi sull’asse del *dato* in corrispondenza del clock (nel grafico al secondo impulso), però è una conseguenza obbligatoria dell’eliminazione del quarto stato analizzato nel blocco codifica AM, e comunque influente ai termini di corretta ricezione.





Questa è la foto della modifica effettuata sul retro della scheda, il trimmer e il condensatori aggiunti sono stati inseriti sulla parte superiore con fori sul circuito.

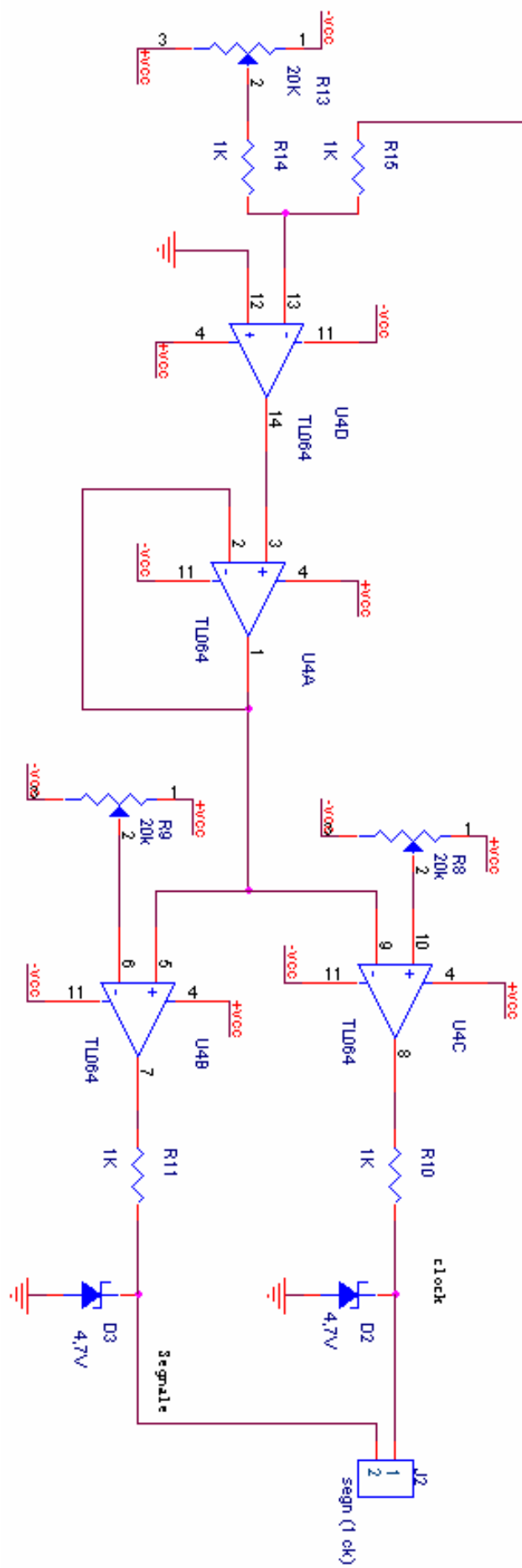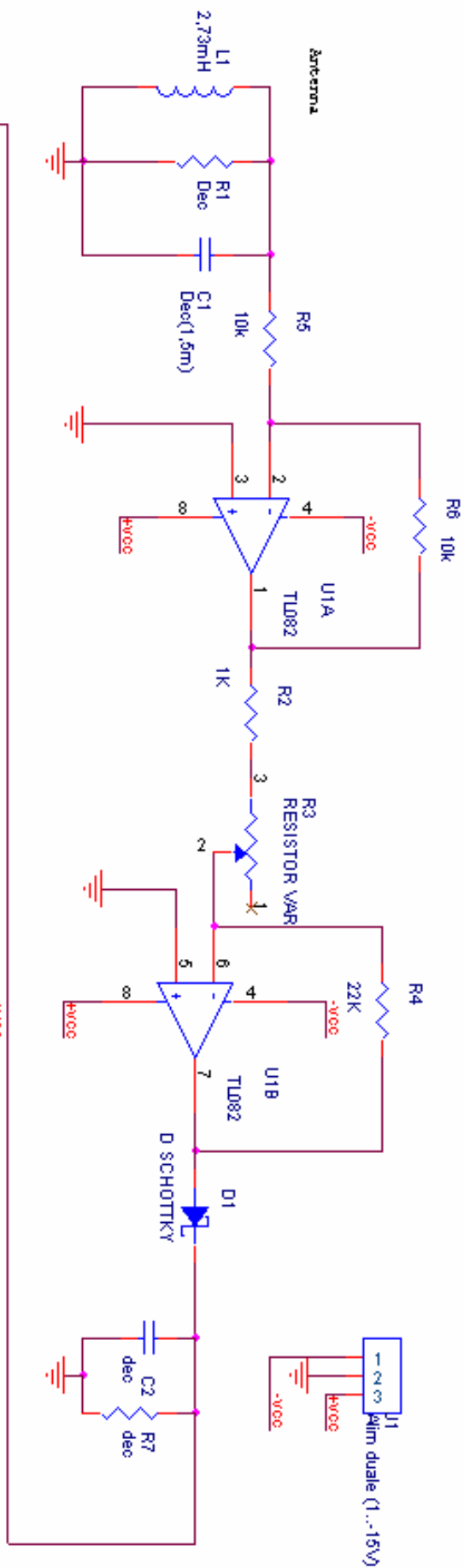Di seguito il circuito, con le correzioni eseguite manualmente:



  
Inserisco di seguito la foto del circuito e il lato rame:


 
### Antenne:

Dedico un piccolo paragrafo alle antenne da me utilizzate. Entrambe le antenne sono state realizzate da me con una barretta di ferrite e un filo di rame del diametro di 0,4mm. Il raggiungimento dell'induttanza corretta, necessaria per il buon funzionamento dell'antenna, è avvenuto in modo sperimentale, cioè provando a raggiungere un certo numero di avvolgimenti e testando se questi raggiungeva circa l'induttanza desiderata (2,723mH).

Gli avvolgimenti sono stati fatti in due strati, e solamente sulla parte superiore della ferrite. Una induttanza del genere è realizzabile solo utilizzando del filo di rame smaltato o isolato.



Il fissaggio delle antenne è avvenuto con delle barrette di legno da me intagliate, con una cerniera che permette il movimento dalla base a 90°.

Utilizzando il mio metodo di trasmissione, la tensione al capo dell'antenna ricevente è molto influente nei termini di corretta ricezione. Anche solo uno spostamento di pochi centimetri potrebbero rovinare il lavoro al sistema che deve dividere il segnale dal clock.

Questo problema poteva essere risolto utilizzando la modulazione di frequenza piuttosto che quella d'ampiezza, scartata in quanto molto più complessa, sia in trasmissione che in ricezione rispetto all'AM, oppure utilizzando un amplificatore con retroazione, capace di aumentare il suo guadagno automaticamente, nel caso in cui avvenisse un allontanamento delle antenne. Quest'ultima soluzione non è stata applicata in quanto ignoravo l'esistenza di tali amplificatori.



### Sistema di ricezione dati:

A questo blocco spetta diversi compiti, in principio deve controllare l'arrivo di nuovi dati seriali, inserirli e eseguire vari controlli che poi analizzeremo. In seguito, prelevato il dato, deve trasmetterlo ai display LCD, tramite una comunicazione molto complessa.

All'avvio, per prima cosa, il PIC, provvede ad inizializzare e a far comparire qualche frase sul display. In questo periodo di tempo, non è possibile ricevere dati, d'altronde non è possibile neppure inviarli.


Questo circuito, prevede un tasto di reset (il quale potrebbe tornare utile in caso di calo di tensione) un quarzo a 4 MHz per generare il clock al PIC, due LED di controllo e un connettore per la comunicazione con i tre display LCD.

Inizialmente era previsto l'utilizzo di un unico display, questo mi ha portato a modificare qualche pista sul retro del circuito, ma, grazie alla "programmabilità" dell'integrato PIC16F84A, non è stato necessario aggiungere componenti o realizzare chissà quale altro sistema:

Questo tipo di microcontrollore, è il primo di una lunga famiglia. Difatti possiede una gestione relativamente semplice e una limitato numero di istruzioni. Nonostante questo, in linguaggio assembler, è possibile creare programmi che svolgono operazioni anche molto complesse, grazie anche alle interruzioni, al contatore interno e al buon rapporto numero pin/numero pin IN-OUT.

Di seguito inserisco la lista delle istruzioni utilizzabile con questo PIC, q la gestione di qualche registro, così da rendere forse un po' più chiara la lettura del seguente listato. (per una conoscenza ottimale di questo integrato, è consigliabile leggere il suo datasheet).

Mnemonic, Operands	Description	Cycles	14-Bit Opcode			Status Affected	Notes
			MSb		LSb		
BYTE-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS							
ADDWF	f, d	Add W and f	1	00	0111 dfff ffff	C,DC,Z	1,2
ANDWF	f, d	AND W with f	1	00	0101 dfff ffff	Z	1,2
CLRF	f	Clear f	1	00	0001 1fff ffff	Z	2
CLRW	-	Clear W	1	00	0001 0xxx xxxx	Z	
COMF	f, d	Complement f	1	00	1001 dfff ffff	Z	1,2
DECF	f, d	Decrement f	1	00	0011 dfff ffff	Z	1,2
DECFSZ	f, d	Decrement f, Skip if 0	1(2)	00	1011 dfff ffff		1,2,3
INCF	f, d	Increment f	1	00	1010 dfff ffff	Z	1,2
INCFSZ	f, d	Increment f, Skip if 0	1(2)	00	1111 dfff ffff		1,2,3
IORWF	f, d	Inclusive OR W with f	1	00	0100 dfff ffff	Z	1,2
MOVF	f, d	Move f	1	00	1000 dfff ffff	Z	1,2
MOVWF	f	Move W to f	1	00	0000 1fff ffff		
NOP	-	No Operation	1	00	0000 0xx0 0000		
RLF	f, d	Rotate Left f through Carry	1	00	1101 dfff ffff	C	1,2
RRF	f, d	Rotate Right f through Carry	1	00	1100 dfff ffff	C	1,2
SUBWF	f, d	Subtract W from f	1	00	0010 dfff ffff	C,DC,Z	1,2
SWAPF	f, d	Swap nibbles in f	1	00	1110 dfff ffff		1,2
XORWF	f, d	Exclusive OR W with f	1	00	0110 dfff ffff	Z	1,2
BIT-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS							
BCF	f, b	Bit Clear f	1	01	00bb bfff ffff		1,2
BSF	f, b	Bit Set f	1	01	01bb bfff ffff		1,2
BTFSC	f, b	Bit Test f, Skip if Clear	1 (2)	01	10bb bfff ffff		3
BTFSS	f, b	Bit Test f, Skip if Set	1 (2)	01	11bb bfff ffff		3
LITERAL AND CONTROL OPERATIONS							
ADDLW	k	Add literal and W	1	11	111x kkkk kkkk	C,DC,Z	
ANDLW	k	AND literal with W	1	11	1001 kkkk kkkk	Z	
CALL	k	Call subroutine	2	10	0kkk kkkk kkkk		
CLRWD <sub>T</sub>	-	Clear Watchdog Timer	1	00	0000 0110 0100	$\overline{TO}, \overline{PD}$	
GOTO	k	Go to address	2	10	1kkk kkkk kkkk		
IORLW	k	Inclusive OR literal with W	1	11	1000 kkkk kkkk	Z	
MOVLW	k	Move literal to W	1	11	00xx kkkk kkkk		
RETFIE	-	Return from interrupt	2	00	0000 0000 1001		
RETLW	k	Return with literal in W	2	11	01xx kkkk kkkk		
RETURN	-	Return from Subroutine	2	00	0000 0000 1000		
SLEEP	-	Go into standby mode	1	00	0000 0110 0011	$\overline{TO}, \overline{PD}$	
SUBLW	k	Subtract W from literal	1	11	110x kkkk kkkk	C,DC,Z	
XORLW	k	Exclusive OR literal with W	1	11	1010 kkkk kkkk	Z	

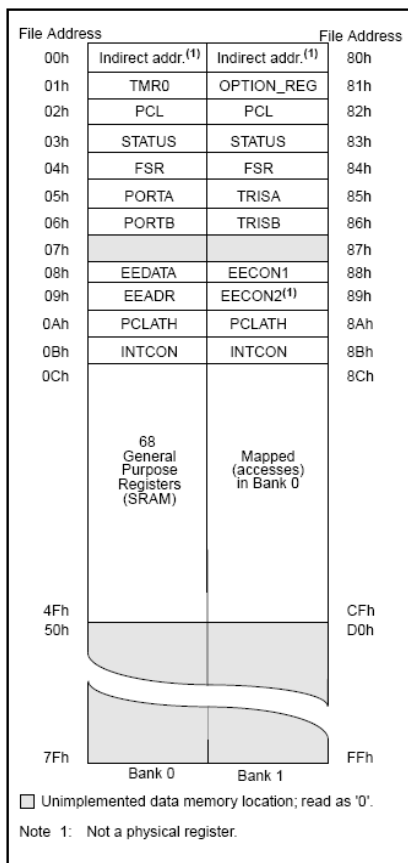

Questo disegno spiega com'è impostata la gestione della memoria.

Nel mio programma si è rivelato necessario l'utilizzo del contatore interno. Tale contatore ha la capacità di inviare un'interruzione software quando capita in overflow, cioè quando arriva al massimo del suo conteggio.

La sua utilità si è rivelata nel controllare il tempo di durata di trasmissione di un singolo byte. Difatti poteva capitare, come blocco invio dati via cavo parallelo, che un disturbo facesse iniziare in anticipo la ricezione, facendo rovinare tutta l'acquisizione, in quanto il primo bit veniva rilevato come già ricevuto.

Con questo controllo il TMR0 (il suddetto contatore interno) blocca la ricezione nel caso che superasse un secondo di trasmissione, considerando i bit ricevuti fino ad allora, come da scartare.

Il contatore, nel mio caso, preleva gli impulsi di clock dal ciclo macchina (1MHz), ciò significa che se può contare fino a 256, e può dividere il clock per 256 volte. Il TMR0, potrà al massimo controllare una trasmissione di 65ms.

Per ovviare a ciò ho creato un registro, capace di contare, occupando per pochissimi µs il tempo del processore, il numero di interruzioni che genera il TMR0. Questo significa che se voglio

ad esempio, un tempo massimo di 650ms, basterà inserire in questo registro il valore di 10.

Riassunto dei registri


Addr	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Value on Power-on Reset	Value on all other resets (Note3)
Bank 0											
00h	INDF	Uses contents of FSR to address data memory (not a physical register)								----	----
01h	TMR0	8-bit real-time clock/counter								xxxx	xxxx
02h	PCL	Low order 8 bits of the Program Counter (PC)								0000	0000
03h	STATUS <sup>(2)</sup>	IRP	RP1	RP0	T0	PD	Z	DC	C	0001 1xxx	000q quuu
04h	FSR	Indirect data memory address pointer 0								xxxx	xxxx
05h	PORTA <sup>(4)</sup>	—	—	—	RA4/T0CKI	RA3	RA2	RA1	RA0	---x	xxxx
06h	PORTB <sup>(5)</sup>	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0/INT	xxxx	xxxx
07h		Unimplemented location, read as '0'								----	----
08h	EEDATA	EEPROM data register								xxxx	xxxx
09h	EEADR	EEPROM address register								xxxx	xxxx
0Ah	PCLATH	—	—	—	Write buffer for upper 5 bits of the PC <sup>(1)</sup>				---	0 0000	
0Bh	INTCON	GIE	EEIE	T0IE	INTE	RBIE	T0IF	INTF	RBIF	0000 000x	0000 000u
Bank 1											
80h	INDF	Uses contents of FSR to address data memory (not a physical register)								----	----
81h	OPTION_REG	RBP0	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0	1111 1111	1111 1111
82h	PCL	Low order 8 bits of Program Counter (PC)								0000	0000
83h	STATUS <sup>(2)</sup>	IRP	RP1	RP0	T0	PD	Z	DC	C	0001 1xxx	000q quuu
84h	FSR	Indirect data memory address pointer 0								xxxx	xxxx
85h	TRISA	—	—	—	PORTA data direction register				---	1 1111	
86h	TRISB	PORTB data direction register								1111	1111
87h		Unimplemented location, read as '0'								----	----
88h	EECON1	—	—	—	EEIF	WRERR	WREN	WR	RD	---0 x000	---0 q000
89h	EECON2	EEPROM control register 2 (not a physical register)								----	----
0Ah	PCLATH	—	—	—	Write buffer for upper 5 bits of the PC <sup>(1)</sup>				---	0 0000	
0Bh	INTCON	GIE	EEIE	T0IE	INTE	RBIE	T0IF	INTF	RBIF	0000 000x	0000 000u

Guardando le istruzioni e il metodo di comunicazione tra PIC ed LCD, mi sono accorto del fatto che questi dispositivi sono tri-state, cioè necessitano di definiti impulsi di enable gestiti dallo stesso PIC. Difatti, solamente se tali LCD vengono abilitati i precedenti, si potrà visualizzare il carattere desiderato. Ed ecco, che, in questo modo, sarà possibile, tramite una modifica alle librerie che gestiscono la comunicazione PIC-LCD, poter scrivere solamente su nessuno, qualcuno o tutti i display, anche se l'invio del carattere viene eseguito su tutti.

Naturalmente perché ciò sia possibile è necessario avere un filo di enable dedicato per ogni display, come ben specificato nello schema a blocchi.

Il LED giallo sta ad indicare l'attesa di un impulso di clock, per la ricezione del dato, mentre il led verde, indica che questa procedura è iniziata. Come spiegato prima, all'accensione del LED verde parte il TMR0, per cui, quest'ultima spia non potrà che rimanere accesa il tempo massimo impostato nel programma.

 E di seguito il lato rame e la foto del circuito




### Display LCD:

Quest'ultimo blocco, non è altro che il collegamento fisico (realizzato su semplice millefiori) avvenuto tra il dispositivo di ricezione dati e i tre LCD.

Come spiegato prima, tutti e tre gli LCD sono collegati in cascata, solamente il PIN 6, quello per l'enable, possiede un canale separato per ogni display.

Questi display LCD hanno la possibilità di essere retroilluminati agendo sui primi due PIN di collegamento degli stessi. Non possedendo un contrasto notevole, alla luce del giorno è comunque necessario attivare la retroilluminazione (tramite l'interruttore sul pannello frontale). Nonostante la potente luminosità e le grandi dimensioni, tali display, come tutti, consumano quantità minime di corrente.

 Tutti e tre, in caso di retroilluminazione attiva, consumano circa 100mA, mentre in caso contrario meno di 10mA.



## 2d Tecnica trasmissione

Il modo in cui ho deciso di trasmettere i dati è stato più volte accennato precedentemente.

In questo paragrafo, tramite l'aiuto di grafici cercherò di spiegare, facendo anche accenni al codice presente nel PIC, come funziona la mia intuitiva trasmissione e ricezione, tralasciando il percorso compiuto dal segnale stesso.

Credo che qualsiasi esperto in telecomunicazioni avrebbe molto da ridire, ma ho trovato questo sistema semplice, adattabile e didattico.

Tutto si basa sull'impulso di clock, generato dal blocco *invio dati*, questo impulso viene emesso, ogni qual volta si presenta un nuovo bit in uscita, scandendo il tempo di trasmissione.

Questo naturalmente il sistema in ricezione lo sa bene, difatti il programma è stato costruito facendo in modo di controllare e quindi memorizzare i bit, solamente dopo la ricezione del suddetto impulso (devo sottolineare che il PIC aspetta pure che suddetto impulso termini, sia per motivi legati al *demodulatore AM* sopra spiegati, che per il blocco *ricezione dati parallelo*, in quanto, nella realizzazione si sarebbe potuto usare un PISO, con clock sul fronte di discesa).

Questo sistema previene il non-riconoscimento di una serie consecutiva di bit a 0 o a 1, classico problema delle trasmissioni.

Sottolineo inoltre il controllo di parità, anche quello precedentemente accennato:

Questo tipo di controllo, è il più banale nelle telecomunicazioni, e previene gli errori con una media fedeltà.


Il tutto si basa, nell'inviare pacchetti (nel mio caso byte) contenenti un numero pari di bit a 1. Questo diventa possibile in quanto l'ottavo bit si è rivelato sempre a 0, in quanto tutti i caratteri che invio si presentano prima di 127 (in binario "0111111"). Una volta rivelato dalla tastiera il carattere da inviare, viene controllata la parità e nel caso forzato a 1 l'ultimo bit.

Questo naturalmente il sistema di ricezione lo deve considerare: prima controllando la parità, poi in caso di successo, forzare lo zero nell'ottavo bit.

Se ciò non avvenisse, l'invio al display sarebbe al 50% circa sbagliato, in quanto in ricezione a parte pochi casi, non viene eseguita nessuna operazione del dato acquisito, ma semplicemente (con tutte le complicazioni del caso) smistato al display, che riconosce in automatico i caratteri ASCII.

A parte i pulsanti di controllo, nel riconoscimento del tasto, viene sottratto 32 per le lettere e 12 per i caratteri, nel caso venga rilevata la pressione del tasto maiusc.

 
Ecco l'esempio  
dell'invio della lettera  
"G"(d'71',  
b'01000111',h'47')






I ritardi per il clock(6ms) e per il segnale(14ms), vengono realizzati con un delay regolabile, cioè un ciclo “inutile”, di cui è possibile modificare la durata grazie alle intestazioni a inizio codice. Come si vede il dato viene caricato contemporaneamente all’impulso (che sia 0 o che sia 1) subito dopo viene chiamata la routin di ritardo, così per 8 volte, fino alla durata di 160ms.

 In ricezione la distanza tra la rilevazione del segnale e la fine dell’impulso di clock è di un millisecondo, proprio per evitare che nella salita del segnale, nella ricomposizione AM, venga persa qualche informazione.



 In questo grafico è possibile vedere il tempo di controllo della tastiera, come viene indicato, il grafico non è in scala, difatti l’impulso dura ben 0,5ms, mentre il controllo delle quattro righe (freccie colorate) avviene in solo 10µs. Il resto diventa chiaro osservando l’immagine.



Non tutti i pulsanti della tastiera, naturalmente, sono assegnati a caratteri o numeri ASCII. Considerando la possibilità di controllare 40 tasti, 4 tasti rimangono liberi (26 lettere più 10 numeri).

Si è creata difatti la possibilità e l'utilità di utilizzare tasti di controllo.

Togliendo il tasto di controllo maiuscolo e lo spazio, rimangono due tasti liberi, uno utilizzato come cancelletto e uno come invio.

Inoltre ho utilizzato la funzione maiuscolo pure su questi pulsanti ottenendo una duplicazione dei tasti funzione.

I codici e le funzioni di questi pulsanti sono riassunti in questa tabella, sono stati prelevati da spazi inutilizzati della tabella ASCII

Combinazione tasto	funzione	Codice binario	Codice decimale
"canc"	Cancella l'ultimo carattere	00111110	62
Shift+canc	Pulizia di tutti gli LCD	00111101	61
Freccia giù	Invio	00111111	63
Shift+freccia giù	Modalità Clone	01000000	64
Spazio+shift	Freccia a destra	00111100	60

La *modalità clone*, è una speciale funzione che permette di scrivere su tutti e tre i display contemporaneamente. Ripremendola, è possibile tornare alla modalità classica. Tutto questo è possibile agendo sul famoso registro di gestione LCD presente nel blocco *ricezione dati*.

## **2e Listato Assembler Trasmissione**

Di seguito, senza interruzioni, tutto il programma assembler del PIC utilizzato in trasmissione. Nel realizzare tale programma, ho inserito molti commenti, anche perché tornandoci su più volte, è necessario mantenere delle spiegazioni di riferimento.

Il programma ha subito variazioni rispetto al primo realizzato, tutte marginali e non sconvolgenti. In particolare è stato inserito dopo il controllo di parità e il controllo del tasto maiuscolo.

Il listato è stato realizzato in un momento in cui diventava impossibile testarlo, proprio per questo ho utilizzato molto le funzioni di debugger di MPLAB (programma della microchip) che si sono rivelate comode e funzionali.

```

*****
;
; *          24/4/2008
; * LISTATO RILEVAZIONE DATI TASTIERA E INVIO IN FORMA SERIALE DELLA LETTERA IN CODICE ASCII
; * Studio dei mezzi trasmissivi, esame di stato 2008
;
; *
; *
; *          Mazzetti Francesco ©
; *
; *
; *****

```

```

List P=PIC16F84A
include "p16F84a.inc"
RADIX          DEC
ERRORLEVEL -302
__CONFIG      0x3FF9    ;(xt, no wdt, no cont)

ORG 0x00
    BSF STATUS,RP0
    MOVLW b'00000000' ;(RA0-1, clock e dati)
    MOVWF TRISA
    MOVLW b'00001111' ;RB0-3, in riga, RB4-5, colonna, LED
    MOVWF TRISB
    BSF OPTION_REG,7
    BCF STATUS,RP0

ORG 0x0C
cont1    RES1    ;usati dal delay
cont2    RES1    ;usati dal delay
cont3    RES 1    ;libero utilizzo
DATO     RES 1    ;dato da inviare
cpar     RES 1    ;contatore di 1 utile al controllo di parità

```

```

RIGA1      EQU 3      ;controllo riga 1
RIGA2      EQU 2      ;controllo riga 2
RIGA3      EQU 1      ;controllo riga 3
RIGA4      EQU 0      ;controllo riga 4
START      EQU 4      ;reset e inizio controllo tastiera
COLONN     EQU 5      ;controllo della colonna
LTAST      EQU 6      ;LED tastiera (rosso)
LINVIO     EQU 7      ;LED invio dati (verde)
DATI       EQU 0      ;PIN dati
CK          EQU 1      ;PIN ck
msCK       EQU d'6'    ;tempo di durata del clock in ms
msDATI     EQU d'14'   ;tempo di durata del livello logico del dato dopo aver finito il ck in ms
CONTROLLO1 EQU b'00111100' ;freccia destra, spazio + shift
CONTROLLO2 EQU b'00111101' ;controllo:clear
CONTROLLO3 EQU b'00111110' ;controllo: cancella l'ultimo carattere
CONTROLLO4 EQU b'00111111' ;controllo: invio
CONTROLLO5 EQU b'01000000' ;controllo: modalit  clone

mainloop   nop
           clrf     PORTA
           clrf     PORTB
           nop
           call     iniz
loop        call     contast
           call     invio
           goto     loop

iniz        movlw d'23' ;cavolata grafica
           movwf cont3
ripinz      bsf PORTB,LTAST
           movlw d'200' ;LED rosso 200ms
           call delay
           bcf PORTB,LTAST
           bsf PORTB,LINVIO
           movlw d'200' ;LED verde 200ms
           call delay
           bcf PORTB, LINVIO
           decfsz cont3,1
           goto ripinz
           return
;*****controllo dei 40 tasti della tastiera*****
contast     bsf PORTB,LTAST ;accensione LED di controllo tastiera
           bsf PORTB,START ;inizializzazione tastiera
           call rit ;ritardino
           bcf PORTB,START
           btfsc PORTB,RIGA1 ;controllo prima colonna
           retlw '1'
           btfsc PORTB,RIGA2
           retlw 'q'
           btfsc PORTB,RIGA3
           retlw 'a'
           btfsc PORTB,RIGA4
           retlw 'z'
           bsf PORTB,COLONN ;settaggio seconda colonna
           call rit
           bcf PORTB,COLONN
           btfsc PORTB,RIGA1 ;controllo seconda colonna
           retlw '2'
           btfsc PORTB,RIGA2
           retlw 'w'
           btfsc PORTB,RIGA3
           retlw 's'
           btfsc PORTB,RIGA4
           retlw 'x'
           bsf PORTB,COLONN ;settaggio terza colonna
           call rit
           bcf PORTB,COLONN
           btfsc PORTB,RIGA1 ;controllo terza colonna
           retlw '3'
           btfsc PORTB,RIGA2
           retlw 'e'
           btfsc PORTB,RIGA3
           retlw 'd'
           btfsc PORTB,RIGA4
           retlw 'c'

```

```

bsf PORTB,COLONN          ;settaggio quarta colonna
call rit
bcf PORTB,COLONN
btfsc PORTB,RIGA1 ;controllo quarta colonna
retlw '4'
btfsc PORTB,RIGA2
retlw 'r'
btfsc PORTB,RIGA3
retlw 'f'
btfsc PORTB,RIGA4
retlw 'v'
bsf PORTB,COLONN          ;settaggio quinta colonna
call rit
bcf PORTB,COLONN
btfsc PORTB,RIGA1 ;controllo quinta colonna
retlw '5'
btfsc PORTB,RIGA2
retlw 't'
btfsc PORTB,RIGA3
retlw 'g'
btfsc PORTB,RIGA4
retlw 'b'
bsf PORTB,COLONN          ;settaggio sesta colonna
call rit
bcf PORTB,COLONN
btfsc PORTB,RIGA1 ;controllo sesta colonna
retlw '6'
btfsc PORTB,RIGA2
retlw 'y'
btfsc PORTB,RIGA3
retlw 'h'
btfsc PORTB,RIGA4
retlw 'n'
bsf PORTB,COLONN          ;settaggio settima colonna
call rit
bcf PORTB,COLONN
btfsc PORTB,RIGA1 ;controllo settima colonna
retlw '7'
btfsc PORTB,RIGA2
retlw 'u'
btfsc PORTB,RIGA3
retlw 'j'
btfsc PORTB,RIGA4
retlw 'm'
bsf PORTB,COLONN          ;settaggio ottava colonna
call rit
bcf PORTB,COLONN
btfsc PORTB,RIGA1 ;controllo ottava colonna
retlw '8'
btfsc PORTB,RIGA2
retlw 'i'
btfsc PORTB,RIGA3
retlw 'k'
btfsc PORTB,RIGA4
retlw ' '
bsf PORTB,COLONN          ;settaggio nona colonna
call rit
bcf PORTB,COLONN
btfsc PORTB,RIGA1 ;controllo nona colonna
retlw '9'
btfsc PORTB,RIGA2
retlw 'o'
btfsc PORTB,RIGA3
retlw 'l'
btfsc PORTB,RIGA4
retlw CONTROLLO4
bsf PORTB,COLONN          ;settaggio decima colonna
call rit
bcf PORTB,COLONN
btfsc PORTB,RIGA1 ;controllo decima colonna
retlw '0'
btfsc PORTB,RIGA2
retlw 'p'
btfsc PORTB,RIGA3
retlw CONTROLLO3
goto contast

```

invio	<pre> movwf DATO bcf PORTB, LTAST bsf PORTB, LINVIO call shift call bpar btfsc DATO,0 bsf PORTA,DATI btfss DATO,0 bcf PORTA,DATI call clock movlw msDATI call delay         btfsc DATO,1 bsf PORTA,DATI btfss DATO,1 bcf PORTA,DATI call clock movlw msDATI call delay btfsc DATO,2 bsf PORTA,DATI btfss DATO,2 bcf PORTA,DATI call clock movlw msDATI call delay btfsc DATO,3 bsf PORTA,DATI btfss DATO,3 bcf PORTA,DATI call clock movlw msDATI call delay btfsc DATO,4 bsf PORTA,DATI btfss DATO,4 bcf PORTA,DATI call clock movlw msDATI call delay btfsc DATO,5 bsf PORTA,DATI btfss DATO,5 bcf PORTA,DATI call clock movlw msDATI call delay btfsc DATO,6 bsf PORTA,DATI btfss DATO,6 bcf PORTA,DATI call clock movlw msDATI call delay btfsc DATO,7 bsf PORTA,DATI btfss DATO,7 bcf PORTA,DATI call clock movlw msDATI call delay bcf PORTA, DATI movlw d'80' call delay bcf PORTB, LINVIO return </pre>	<pre> ;registra il tasto premuto (contenuto in W) nel registro DATO ;spegne il LED di controllo tastiera ;accende il LED di invio dati ;controllo Maiuscolo ;chiama il controllo di parità (mette nell'ultimo bit un uno o 0 per pareggiare gli 1) ;salta se il bit 0 del dato è 0 ;pone a 1 il bit in uscita dei dati ;salta se il bit 0 del dato è 1 ;pone a 0 il bit in uscita dei dati ;in uscita c'è il dato, ora viene chiamato il ck ;chiama un ritardo uguale al tempo di durata del dato in uscita ;salta se il bit 1 del dato è 0 ;pone a 1 il bit in uscita dei dati ;salta se il bit 1 del dato è 1 ;pone a 0 il bit in uscita dei dati ;in uscita c'è il dato, ora viene chiamato il ck ;chiama un ritardo uguale al tempo di durata del dato in uscita ;salta se il bit 2 del dato è 0 ;pone a 1 il bit in uscita dei dati ;salta se il bit 2 del dato è 1 ;pone a 0 il bit in uscita dei dati ;in uscita c'è il dato, ora viene chiamato il ck ;chiama un ritardo uguale al tempo di durata del dato in uscita ;salta se il bit 3 del dato è 0 ;pone a 1 il bit in uscita dei dati ;salta se il bit 3 del dato è 1 ;pone a 0 il bit in uscita dei dati ;in uscita c'è il dato, ora viene chiamato il ck ;chiama un ritardo uguale al tempo di durata del dato in uscita ;salta se il bit 4 del dato è 0 ;pone a 1 il bit in uscita dei dati ;salta se il bit 4 del dato è 1 ;pone a 0 il bit in uscita dei dati ;in uscita c'è il dato, ora viene chiamato il ck ;chiama un ritardo uguale al tempo di durata del dato in uscita ;salta se il bit 5 del dato è 0 ;pone a 1 il bit in uscita dei dati ;salta se il bit 5 del dato è 1 ;pone a 0 il bit in uscita dei dati ;in uscita c'è il dato, ora viene chiamato il ck ;chiama un ritardo uguale al tempo di durata del dato in uscita ;salta se il bit 6 del dato è 0 ;pone a 1 il bit in uscita dei dati ;salta se il bit 6 del dato è 1 ;pone a 0 il bit in uscita dei dati ;in uscita c'è il dato, ora viene chiamato il ck ;chiama un ritardo uguale al tempo di durata del dato in uscita ;salta se il bit 7 del dato è 0 ;pone a 1 il bit in uscita dei dati ;salta se il bit 7 del dato è 1 ;pone a 0 il bit in uscita dei dati ;in uscita c'è il dato, ora viene chiamato il ck ;chiama un ritardo uguale al tempo di durata del dato in uscita ;ritardo pressione tasto ;spegne il LED di invio dati ;chiama nuovamente il controllo tastiera </pre>
clock	<pre> bsf PORTA, CK movlw msCK movwf cont1 </pre>	<pre> ;alza il bit del clock ;tempo di durata del clock in ms </pre>
rit_ck	<pre> clrf cont2 nop decfsz cont2,F goto rit_ck nop decfsz cont1,F goto rit_ck </pre>	

```

        bcf      PORTA, CK          ;abbassa il bit del ck
        return

shift    bsf PORTB,START          ;inizializzazione tastiera
        call rit                  ;ritardino
        bcf PORTB,START
        bsf PORTB,COLONN          ;settaggio seconda colonna
        call rit
        bcf PORTB,COLONN
        bsf PORTB,COLONN          ;settaggio terza colonna
        call rit
        bcf PORTB,COLONN
        bsf PORTB,COLONN          ;settaggio quarta colonna
        call rit
        bcf PORTB,COLONN
        bsf PORTB,COLONN          ;settaggio quinta colonna
        call rit
        bcf PORTB,COLONN
        bsf PORTB,COLONN          ;settaggio sesta colonna
        call rit
        bcf PORTB,COLONN
        bsf PORTB,COLONN          ;settaggio settima colonna
        call rit
        bcf PORTB,COLONN
        bsf PORTB,COLONN          ;settaggio ottava colonna
        call rit
        bcf PORTB,COLONN
        bsf PORTB,COLONN          ;settaggio nona colonna
        call rit
        bcf PORTB,COLONN
        bsf PORTB,COLONN          ;settaggio decima colonna
        call rit
        bcf PORTB,COLONN
        btfss PORTB,RIGA4
        return                    ;non è stato premuto il maiuscolo, torna indietro
        movf DATO,0
        xorlw ' '                  ;se è stato premuto spazio con shift = tab
        btfss STATUS,Z
        goto shift2                ;passa la contr successivo
        movlw CONTROLLO1          ;metti il tab
        movwf DATO                 ;metti in dato il controllo1
        return

shift2   movf DATO,0
        xorlw CONTROLLO3          ;se è stato premuto canc + shift
        btfss STATUS,Z
        goto shift3
        movlw CONTROLLO2          ;clear
        movwf DATO                 ;metti in dato il controllo2
        return

shift3   movf DATO,0
        xorlw CONTROLLO4          ;se è stato premuto ctrl4+shift
        btfss STATUS,Z
        goto shift4
        movlw CONTROLLO5          ;clear
        movwf DATO                 ;metti in dato il controllo2
        return

shift4   btfsc DATO,6              ;testa il bit 6...è un numero?
        goto shift5
        movlw d'16'
        subwf DATO,1              ;è un numero sottrai 16
        return

shift5   movlw d'32'
        subwf DATO,1              ;è stato premuto con lettere
        ;somma 32, e ottieni il maiuscolo
        return

;*****Routine controllo di parità*****
bpar     clrf cpar                ;pulisce il registro del conteggio di parità
        btfsc DATO,0
        incf cpar,1              ;conta gli uno...
        btfsc DATO,1
        incf cpar,1
        btfsc DATO,2
        incf cpar,1
        btfsc DATO,3
        incf cpar,1
        btfsc DATO,4
        incf cpar,1
        btfsc DATO,5

```



```

        incf cpar,1
        btfsc DATO,6
        incf cpar,1
        btfsc DATO,7
        incf cpar,1
        btfsc cpar,0      ;tasta l'ultimo bit del contatore degli 1, se 1=dispari, se 0=pari
        bsf DATO,7        ;mette a uno il bit 7, per rendere pari gli uno
        return

;*****RITARDI UTILI*****
;piccolo delay per l'impulso da inviare al controllo colonna
rit      clrf cont1      ;ritardo di riconoscimento di circa 0,50ms
ritloop3 decfsz cont1,F
        goto ritloop3
        return
;ritardo regolato da W, il valore di W in decimale è uguale al delay in ms
delay    movwf cont1
        clrf cont2
rit_loop nop
        decfsz cont2,F
        goto rit_loop
        nop
        decfsz cont1,F
        goto rit_loop
        return
end

```

L'indentazione del programma non è venuta molto bene, per colpa della copia MPLAB-WORD. (posso garantire, che da bravo programmatore ho indentato bene).

Il programma, a grandi linee occupa circa il 30-40% della memoria codice, questo vuol dire che possiede solo 300-400 istruzioni

## 2f Listato Assembler Ricezione

Ecco invece il listato del programma in assembler del PIC in ricezione. Tale programma possiede molte più istruzioni(circa 600-700), molte delle quali però non sono indispensabili al programma. Difatti almeno un duecento di righe viene dedicato all'inizializzazione e allo scorrimento di informazioni generali che avviene ad ogni avvio.

Il programma presenta molti commenti, quindi nel complesso chiaro, per aiutare la lettura consiglio di lasciare stare la parte iniziale, e di concentrarsi su quella secondari, molto più delicata e particolare, soprattutto per le tecniche utilizzate (come la ricezione, il controllo parità, il controllo del cursore *CURS3*)

Di seguito il programma generale:

```

;*****
;*      24/4/2008
;* LISTATO RICEZIONE DATI TRAMITE BUS CLOCK E DATI, INVIO DATI A DISPLAY LCD
;* Studio dei mezzi trasmissivi, esame di stato 2008
;*
;* Predisposto per massimo 7 display LCD (nel caso vanno aumentati gli EN)
;*      Mazzetti Francesco ©
;*
;*****
PROCESSOR 16F84A
RADIX      DEC
INCLUDE     "p16f84a.inc"
ERRORLEVEL -302
__CONFIG   0x3FF1 ;(xt, no wdt, si cont)

ORG        0CH
;memoria usata dalla libreria per il display LCD
lsb         RES    1
msb         RES    1
tmp         RES    1

```

```

tmp1                RES    1
;memoria usata per il seguente sorgente
CONT1               RES 1           ;conteggio vario
CONT2               RES 1           ;conteggio vario
CONT3               RES 1           ;conteggio vario
CURS1               RES 1           ;posizione cursore 1
CURS2               RES 1           ;Posizione cursore 2
CURS3               RES 1           ;posizione cursore durante la ric. dati
DATO                RES 1           ;dato ricetuvo
TIMECK              RES 1           ;variabile di tempo massimo ricezione dati
STATLCD             RES 1           ;registro scelta LCD (ogni bit corrisponde un LCD.1=abilitato), bit7,1=lavoro clone
MEMLCD              RES 1           ;registro memoria stato lcd
cpar                RES 1           ;conteggio controllo parità
;*****
;Intestazioni
EN3                 EQU 0           ;Enable LCD 3
EN2                 EQU 1           ;Enable LCD 2
EN1                 EQU 2           ;Enable LCD 1
RS                  EQU 3           ;usato nella libreria LCD
PIN11               EQU 4           ;usato nella libreria LCD
PIN12               EQU 5           ;usato nella libreria LCD
PIN13               EQU 6           ;usato nella libreria LCD
PIN14               EQU 7           ;usato nella libreria LCD
DATI                 EQU 0           ;input DATI
CK                   EQU    1       ;input clock
LEDATT              EQU 2           ;LED attesa del dato
LEDRIC              EQU    3       ;LED dato in arrivo
EN4                 EQU 4           ;Enable LCD 4 (info carattere)
CONTROLLO1          EQU b'00111100' ;TAB, spazio + shift
CONTROLLO2          EQU b'00111101' ;controllo:clear
CONTROLLO3          EQU b'00111110' ;controllo: cancella l'ultimo carattere
CONTROLLO4          EQU b'00111111' ;controllo: a capo
CONTROLLO5          EQU b'01000000' ;controllo: ////
CKMAX               EQU    d'10'   ;contiene il tempo massimo di attesa segnale
                                   ;di clock per un'intera operazione di ricezione.
                                   ;sarà data dal CKMAX*256*256[us](più qualche ms)

ORG 00H
    goto    inizio                ;inizio programma (evita di partire con l'interruzione)
;*****INTERRUZIONE PRESCALER*****
;questa interruzione avviene dopo 65ms da un impulso di ck e l'altro, cioè è utile
;in quanto normalmente un impulso di clock viene seguito dal secondo dopo soli 20ms
;se ciò non avviene vuol dire che quello precedente era un disturbo o un errore.
;*****
ORG 04H
    bcf     INTCON,T0IF            ;azzerare il riconoscimento dell'interruzione
    bsf     INTCON, T0IE
    bsf     INTCON, GIE
    decfsz  TIMECK,1              ;decrementa la variabile di tempo
    retfie                                     ;ritorna a dove era stato interrotto
    goto    rick                  ;ritorna alla ricerca di un nuovo impulso di ck

;*****FINE INTERRUZIONE*****

inizio                bsf     STATUS,RP0
                    movlw    b'11000111'      ;impostazioni 1/256 TMR0 interno
                    movwf    OPTION_REG        ;copia nel registro option
                    movlw    b'00000011'      ;gli in/out per portaA
                    movwf    TRISA
                    movlw    b'00000000'      ;gli in/out per portB
                    movwf    TRISB
                    bsf     INTCON,7
                    bcf     STATUS,RP0

mainloop             clrf    PORTA            ;nel caso...spegne tutti i LED
                    clrf    CURS3            ;azzeramento del cursore di posizionamento
                    clrf    STATLCD          ;azzeramento del reg. inf. LCD
                    movlw    b'00001111'      ;abilito i 4 lcd
                    movwf    STATLCD
                    call     init
                    call     start
                    movlw    b'00000001'      ;solo l'ultimo lcd
                    movwf    STATLCD
                    call     nome
                    movlw    b'00000010'      ;il secondo lcd
                    movwf    STATLCD
                    call     prog

```

```

                                movlw    b'00000100'    ;il terzo LCD
                                movwf    STATLCD
                                call      titol
                                movlw    d'100'          ;ritardo 2 secondi dalla comparsa delle intestazioni
                                call      delay
                                movlw    b'00001111'    ;Pulizia tutti e 4 i display
                                movwf    STATLCD
                                call      cl
                                movlw    b'00000001'    ;abilita solo il primo display
                                movwf    STATLCD
                                movlw    0x0E            ;rendi visibile il cursore (trattino)
                                call      sc
loop    call    rick
                                goto     loop

start   call    cl
                                movlw    02H
                                call      cp              ;Riga 0 posizione 0
                                movlw    'D'
                                call      sd
                                movlw    'i'
                                call      sd
                                movlw    's'
                                call      sd
                                movlw    'p'
                                call      sd
                                movlw    'l'
                                call      sd
                                movlw    'a'
                                call      sd
                                movlw    'y'
                                call      sd
                                movlw    0BH              ;Riga 1 posizione 11
                                call      cp
                                movlw    'L'
                                call      sd
                                movlw    'C'
                                call      sd
                                movlw    'D'
                                call      sd
                                movlw    11H              ;Riga 1 posizione 11
                                call      cp
                                movlw    'I'
                                call      sd
                                movlw    'n'
                                call      sd
                                movlw    'i'
                                call      sd
                                movlw    'z'
                                call      sd
                                movlw    'i'
                                call      sd
                                movlw    'a'
                                call      sd
                                movlw    'l'
                                call      sd
                                movlw    'i'
                                call      sd
                                movlw    'z'
                                call      sd
                                movlw    'z'
                                call      sd
                                movlw    'a'
                                call      sd
                                movlw    't'
                                call      sd
                                movlw    'i'
                                call      sd
                                movlw    80              ;ritardo di circa 0,5s
                                call      delay
                                return

```

```

;*****
;
;ritardo: modificare il registro w prima di chiamare il ritardo
; il valore di w elevato alla terza sarà il ritardo in us
;*****
;

```

```

nome
    movlw 0FH          ;riga 0
    movwf CURS1
    movlw 1FH          ;riga 1
    movwf CURS2
nome1
    movf CURS1,0 ;mette il valore del cursore in W
    call cp          ;posizionamento cursore
    movlw 'F'         ;Spostamento NOME
    call sd
    movlw 'r'
    call sd
    movlw 'a'
    call sd
    movlw 'n'
    call sd
    movlw 'c'
    call sd
    movlw 'e'
    call sd
    movlw 's'
    call sd
    movlw 'c'
    call sd
    movlw 'o'
    call sd
    movlw ' '
    call sd
    movf CURS2,0 ;mette il valore del cursore in W
    call cp          ;posizionamento cursore
    movlw 'M'         ;Spostamento COGNOME
    call sd
    movlw 'a'
    call sd
    movlw 'z'
    call sd
    movlw 'z'
    call sd
    movlw 'e'
    call sd
    movlw 't'
    call sd
    movlw 't'
    call sd
    movlw 'i'
    call sd
    movlw ' '
    call sd
    movf CURS1,0
    xorlw 0
    btfsc STATUS,Z   ;controlla se è arrivato alla fine
    return
    decf CURS1,0
    movwf CURS1       ;imposta il nuovo cursore per il nome
    decf CURS2,0
    movwf CURS2       ;imposta il nuovo cursore per il cognome
    movlw d'35'       ;impostazione del ritardo 0,04s, vedi delay
    call delay
    goto nome1
prog
    movlw 0FH          ;riga 0
    movwf CURS1
    movlw 1FH          ;riga 1
    movwf CURS2
prog2
    movf CURS1,0 ;mette il valore del cursore in W
    call cp          ;posizionamento cursore
    movlw 'P'         ;Spostamento NOME
    call sd
    movlw 'r'
    call sd
    movlw 'o'
    call sd
    movlw 'g'
    call sd
    movlw 'e'
    call sd
    movlw 't'

```

	call	sd	
	movlw	't'	
	call	sd	
	movlw	'o'	
	call	sd	
	movlw	' '	
	call	sd	
	movlw	'E'	
	call	sd	
	movlw	's'	
	call	sd	
	movlw	'a'	
	call	sd	
	movlw	'm'	
	call	sd	
	movlw	'e'	
	call	sd	
	movlw	' '	
	call	sd	
	movf	CURS2,0	;mette il valore del cursore in W
	call	cp	;posizionamento cursore
	movlw	'A'	;Spostamento COGNOME
	call	sd	
	movlw	'N'	
	call	sd	
	movlw	'N'	
	call	sd	
	movlw	'O'	
	call	sd	
	movlw	' '	
	call	sd	
	movlw	'2'	
	call	sd	
	movlw	'0'	
	call	sd	
	movlw	'0'	
	call	sd	
	movlw	'7'	
	call	sd	
	movlw	'.'	
	call	sd	
	movlw	'0'	
	call	sd	
	movlw	'8'	
	call	sd	
	movlw	' '	
	call	sd	
	movf	CURS1,0	
	xorlw	0	
	btfs	STATUS,Z	;controlla se è arrivato alla fine
	return		
	decf	CURS1,0	
	movwf	CURS1	;imposta il nuovo cursore per il nome
	decf	CURS2,0	
	movwf	CURS2	;imposta il nuovo cursore per il cognome
	movlw	d'35'	;impostazione del ritardo 0,04s, vedi delay
	call	delay	
	goto	prog2	
titol			
	movlw	0FH	;riga 0
	movwf	CURS1	
	movlw	1FH	;riga 1
	movwf	CURS2	
titol2	movf	CURS1,0	;mette il valore del cursore in W
	call	cp	;posizionamento cursore
	movlw	'S'	;Spostamento NOME
	call	sd	
	movlw	'T'	
	call	sd	
	movlw	'U'	
	call	sd	
	movlw	'D'	
	call	sd	
	movlw	'I'	
	call	sd	
	movlw	'O'	
	call	sd	

```

movlw    ''
call     sd
movlw    'd'
call     sd
movlw    'e'
call     sd
movlw    'i'
call     sd
movlw    ''
call     sd
movlw    'M'
call     sd
movlw    'E'
call     sd
movlw    'Z'
call     sd
movlw    'Z'
call     sd
movlw    'I'
call     sd
movf     CURS2,0 ;mette il valore del cursore in W
call     cp      ;posizionamento cursore
movlw    ''      ;Spostamento COGNOME
call     sd
movlw    ''
call     sd
movlw    'T'
call     sd
movlw    'R'
call     sd
movlw    'A'
call     sd
movlw    'S'
call     sd
movlw    'M'
call     sd
movlw    'I'
call     sd
movlw    'S'
call     sd
movlw    'S'
call     sd
movlw    'I'
call     sd
movlw    'V'
call     sd
movlw    'I'
call     sd
movlw    ''
call     sd
movf     CURS1,0
xorlw    0
btfsc   STATUS,Z ;controlla se è arrivato alla fine
return
decf     CURS1,0
movwf   CURS1    ;imposta il nuovo cursore per il nome
decf     CURS2,0
movwf   CURS2    ;imposta il nuovo cursore per il cognome
movlw    d'35'   ;impostazione del ritardo 0,04s, vedi delay
call    delay
goto    titol2

rick      movlw    d'10'      ;ritardo attesa nuovo dato da quello nuovo
          call     delay
          bcf      PORTA, LEDRIC
          bsf      PORTA, LEDATT ;accende il LED attesa ck

ctrclk    movlw    CKMAX
          movwf    TIMECK      ;resetta il tempo di massimo attesa ck
          btfsc   PORTA, CK
          call     ricdato      ;chiama la routine che ricava il dato
          goto    ctrclk

ricdato   bsf      INTCON, TOIE ;abilitale interruzioni dal TMR0
          bcf      PORTA, LEDATT
          bsf      PORTA, LEDRIC ;accende LED ricez

```



bit0a	btfsc	PORTA, CK	
	goto	bit0a	
	movlw	d'13'	
	call	delay	;chiamo ritardo di 2ms, per essere sicuro che il ck non interferisca il dato
nell'AM			
	btfsc	PORTA, DATI	
	bsf	DATO,0	;mette 1 se necessario al bit 0 del registro del dato
	btfss	PORTA, DATI	
	bcf	DATO,0	;mette 0 se necessario al bit 0 del registro del dato
bit1a	btfss	PORTA, CK	;controlla il secondo impulso di ck
	goto	bit1a	
bit1b	btfsc	PORTA, CK	;controlla che il secondo impulso sia sceso
	goto	bit1b	
	movlw	d'13'	
	call	delay	;chiamo ritardo di 2ms, per essere sicuro che il ck non interferisca il dato
nell'AM			
	btfsc	PORTA, DATI	
	bsf	DATO,1	;mette 1 se necessario al bit 1 del registro del dato
	btfss	PORTA, DATI	
	bcf	DATO,1	;mette 0 se necessario al bit 1 del registro del dato
bit2a	btfsc	PORTA, CK	;controlla il terzo impulso di ck
	call	bit2b	
	goto	bit2a	
bit2b	btfsc	PORTA, CK	;controlla che il terzo impulso sia sceso
	goto	bit2b	
	movlw	d'13'	
	call	delay	;chiamo ritardo di 2ms, per essere sicuro che il ck non interferisca il dato
nell'AM			
	btfsc	PORTA, DATI	
	bsf	DATO,2	;mette 1 se necessario al bit 2 del registro del dato
	btfss	PORTA, DATI	
	bcf	DATO,2	;mette 0 se necessario al bit 2 del registro del dato
bit3a	btfsc	PORTA, CK	;controlla il quarto impulso di ck
	call	bit3b	
	goto	bit3a	
bit3b	btfsc	PORTA, CK	;controlla che il quarto impulso sia sceso
	goto	bit3b	
	movlw	d'13'	
	call	delay	;chiamo ritardo di 2ms, per essere sicuro che il ck non interferisca il dato
nell'AM			
	btfsc	PORTA, DATI	
	bsf	DATO,3	;mette 1 se necessario al bit 3 del registro del dato
	btfss	PORTA, DATI	
	bcf	DATO,3	;mette 0 se necessario al bit 3 del registro del dato
bit4a	btfsc	PORTA, CK	;controlla il quinto impulso di ck
	call	bit4b	
	goto	bit4a	
bit4b	btfsc	PORTA, CK	;controlla che il quinto impulso sia sceso
	goto	bit4b	
	movlw	d'13'	
	call	delay	;chiamo ritardo di 2ms, per essere sicuro che il ck non interferisca il dato
nell'AM			
	btfsc	PORTA, DATI	
	bsf	DATO,4	;mette 1 se necessario al bit 4 del registro del dato
	btfss	PORTA, DATI	
	bcf	DATO,4	;mette 0 se necessario al bit 4 del registro del dato
bit5a	btfsc	PORTA, CK	;controlla il sesto impulso di ck
	call	bit5b	
	goto	bit5a	
bit5b	btfsc	PORTA, CK	;controlla che il sesto impulso sia sceso
	goto	bit5b	
	movlw	d'13'	
	call	delay	;chiamo ritardo di 2ms, per essere sicuro che il ck non interferisca il dato
nell'AM			
	btfsc	PORTA, DATI	
	bsf	DATO,5	;mette 1 se necessario al bit 5 del registro del dato
	btfss	PORTA, DATI	
	bcf	DATO,5	;mette 0 se necessario al bit 5 del registro del dato
bit6a	btfsc	PORTA, CK	;controlla il settimo impulso di ck
	call	bit6b	
	goto	bit6a	
bit6b	btfsc	PORTA, CK	;controlla che il settimo impulso sia sceso
	goto	bit6b	
	movlw	d'13'	
	call	delay	;chiamo ritardo di 2ms, per essere sicuro che il ck non interferisca il dato
nell'AM			
	btfsc	PORTA, DATI	

```

        bsf          DATO,6          ;mette 1 se necessario al bit 6 del registro del dato
        btfss       PORTA, DATI
        bcf          DATO,6          ;mette 0 se necessario al bit 6 del registro del dato
bit7a    btfsc       PORTA, CK        ;controlla il ottavo impulso di ck
        call        bit7b
        goto        bit7a
bit7b    btfsc       PORTA, CK        ;controlla che il ottavo impulso sia sceso
        goto        bit7b
        movlw       d'13'
        call        delay            ;chiamo ritardo di 2ms, per essere sicuro che il ck non interferisca il dato
nell'AM
        btfsc       PORTA, DATI
        bsf          DATO,7          ;mette 1 se necessario al bit 7 del registro del dato
        btfss       PORTA, DATI
        bcf          DATO,7          ;mette 0 se necessario al bit 7 del registro del dato
        bcf          PORTA, LEDRIC
        bcf          INTCON, T0IE    ;ferma le interruzioni dal TMR0
        call        invLCD
invLCD    call        ctrlpar          ;chiama il controllo di parità degli 1
        movf        DATO,0            ;metto il dato in W, pronto per il controllo
        xorlw       CONTROLLO1        ;esegue il controllo 1
        btfsc       STATUS,Z          ;controlla il registro Z, se 0 salta
        call        ES1                ;se è 1 chiama il controllo 1
        movf        DATO,0            ;metto il dato in W, pronto per il controllo
        xorlw       CONTROLLO2        ;esegue il controllo 2
        btfsc       STATUS,Z          ;controlla il registro Z, se 0 salta
        call        ES2                ;se è 1 chiama il controllo 2
        movf        DATO,0            ;metto il dato in W, pronto per il controllo
        xorlw       CONTROLLO3        ;esegue il controllo 3
        btfsc       STATUS,Z          ;controlla il registro Z, se 0 salta
        call        ES3                ;se è 1 chiama il controllo 3
        movf        DATO,0            ;metto il dato in W, pronto per il controllo
        xorlw       CONTROLLO4        ;esegue il controllo 4
        btfsc       STATUS,Z          ;controlla il registro Z, se 0 salta
        call        ES4                ;se è 1 chiama il controllo 4
        movf        DATO,0            ;metto il dato in W, pronto per il controllo
        xorlw       CONTROLLO5        ;esegue il controllo 1
        btfsc       STATUS,Z          ;controlla il registro Z, se 0 salta
        call        ES5                ;se è 1 chiama il controllo 1
;*****Lavoro cursore*****
        btfsc       STATLCD,7          ;controlla se lavora in clone
        goto        jclone
        movf        CURS3,0            ;cursore in W
        xorlw       20H
        btfsc       STATUS,Z          ;se il cursore è alla seconda riga colonna 16
        call        LCDgiu
        call        cp
        movlw       0x0E
        call        sc
        movf        CURS3,0            ;cursore in W
        call        cp
        movf        DATO,0            ;rimetto il dato ricevuto in W
        call        sd                ;se arriva fin qua è una lettera, la visualizza
        incf        CURS3,1            ;incrementa il cursore
        call        rick              ;ora aspetta un nuovo dato
;controllo dei tre display LCD di visualizzazione caratteri
LCDgiu    btfsc       STATLCD,0          ;testa il primo LCD
        movlw       b'00000010'        ;abilita l'LCD 2
        btfsc       STATLCD,1          ;testa il secondo LCD
        movlw       b'00000100'        ;abilita l'LCD 3
        btfsc       STATLCD,2          ;testa il terzo LCD
        movlw       b'00000001'        ;abilita l'LCD 1
        movwf       MEMLCD            ;copia W nella memoria LCD (che sarà poi copiata)
        movlw       b'00000111'        ;abilita i 3 LCD
        movwf       STATLCD
        movlw       0x0C
        call        sc
        movf        MEMLCD,0            ;in W
        movwf       STATLCD            ;riabilita il giusto LCD
        movlw       0x0E
        call        sc
        movlw       0x00
        movwf       CURS3            ;cursore 0

```

```

return

LCDsu      btfscl    STATLCD,0      ;testa il primo LCD
            movlw    b'00000100'    ;abilita l'LCD 3
            btfscl    STATLCD,1      ;testa il secondo LCD
            movlw    b'00000001'    ;abilita l'LCD 1
            btfscl    STATLCD,2      ;testa il terzo LCD
            movlw    b'00000010'    ;abilita l'LCD 2
            movwf    MEMLCD          ;copia W nella memoria LCD (che sarà poi copiata
            movlw    b'00000111'    ;abilita i 3 LCD
            movwf    STATLCD
            movlw    0x0C            ;nascondi il cursore in tutti gli LCD
            call     sc
            movf     MEMLCD,0        ;in W
            movwf    STATLCD        ;riabilita il giusto LCD
            movlw    0x0E            ;cursore visibile
            call     sc
            movlw    0x1F            ;cursore 0
            movwf    CURS3
            return

;Routine di controllo caratteri non standard ASCII
;*****
;Controllo 3, Freccia a destra
ES1          movlw    d'1'           ;incremento di 1 il cursore
            addwf    CURS3,1        ;metto in F
            movf     CURS3,0        ;metto in W
            xorlw    20H
            btfscl    STATUS,Z      ;se il cursore è alla seconda riga colonna 16
            call     LCDgiu
            call     cp
            call     rick           ;posiziona cursore
            ;ora aspetta un nuovo dato

;Controllo 2, clear LCD
ES2          bsf      STATLCD,0      ;abilita i 3 lcd per il clear
            bsf      STATLCD,1
            bsf      STATLCD,2
            call     cl             ;pulisci lcd
            movlw    0x0C          ;nascondi il cursore in tutti gli LCD
            call     sc
            movlw    0
            movwf    CURS3         ;aggiorna il cursore in 0.0
            btfscl    STATLCD,7    ;funziona in clone?
            call     rick          ;si,ora aspetta un nuovo dato
            movlw    b'00000001'   ;no, abilita solo il primo LCD
            movwf    STATLCD
            movlw    0x0E          ;abilita cursore solo sul primo LCD
            call     sc
            call     rick

;Controllo 3, cancella l'ultimo carattere
ES3          decf     CURS3,1        ;decremento di 1 il registro del cursore
            movf     CURS3,0        ;cursore in W
            xorlw    0xFF
            btfscl    STATUS,Z      ;se il cursore è in overflow rispetto 0.0
            call     LCDsu
            movf     CURS3,0        ;cursore in W
            call     cp             ;posiziono il cursore
            movlw    0x0E          ;rendi visibile il cursore (trattino)
            call     sc
            movlw    ''            ;"scrivo vuoto"
            call     sd
            movf     CURS3,0
            call     cp             ;riposiziono cursore per effetto
            call     rick          ;ora aspetta un nuovo dato

;cambio riga cursore
ES4          btfscl    CURS3,4      ;controlla il bit della riga (se 0 riga1, se 1 riga2)
            goto     ES4b
            call     LCDgiu        ;cambia LCD, +1
            call     cp
            call     rick

ES4b         movlw    0x10          ;posizione cursore in seconda riga pos.0
            movwf    CURS3         ;salvo la nuova posizione
            call     cp
            call     rick          ;ora aspetta un nuovo dato

;entra/esci in modalità clone
ES5          bsf      STATLCD,0
            bsf      STATLCD,1

```

```

        bsf          STATLCD,2          ;setto gli lcd per il clear
        call         cl
        movlw        0x00              ;posiziona il cursore a 0.0
        movwf        CURS3
        btfsc        STATLCD,7         ;è già in clone
        goto         ES5b
        movlw        b'10000111'      ;non era in clone, ora setta il bit 7, e metti in clone
        movwf        STATLCD
        movlw        0x0E              ;rendi visibile il cursore (trattino)
        call         sc
        call         rick
ES5b:    movlw        0x0C              ;nascondi cursore in tutti gli LCD
        call         sc
        movlw        b'00000001'      ;era già in clone, ora abilita solo LCD1
        movwf        STATLCD
        movlw        0x0E              ;rendi visibile il cursore (trattino)
        call         sc
        call         rick              ;ora aspetta un nuovo dato

;*****controlla parità dei bit*****
;*****gli uno del byte inviato devono essere pari*****

ctrlpar:    clrf        cpar            ;pulisce il registro del conteggio di parità
            btfsc        DATO,0
            incf         cpar,1          ;conta gli uno...
            btfsc        DATO,1
            incf         cpar,1
            btfsc        DATO,2
            incf         cpar,1
            btfsc        DATO,3
            incf         cpar,1
            btfsc        DATO,4
            incf         cpar,1
            btfsc        DATO,5
            incf         cpar,1
            btfsc        DATO,6
            incf         cpar,1
            btfsc        DATO,7
            incf         cpar,1
            btfsc        cpar,0          ;tasta l'ultimo bit del contatore degli 1, se 1=dispari, se 0=pari
            call         segnpar        ;invio segnalazione parità non rispettata
            bcf          DATO,7         ;rimetti a zero il bit 7 (come da codice ascii)
            return                    ;i bit uno sono pari!!torna all'invio

segnpar:    nop                      ;invio al display stato l'avviso che c'è stata un controllo di parità non
risperrato:    call         rick
            return

;*****RITARDO*****
;*****moltiplicare alla terza W, per ottenere il ritardo in us*****
delay:      movwf        CONT3
rit3:       movwf        CONT2
rit2:       movwf        CONT1
rit1:       decfsz       CONT1,1
            goto         rit1
            decfsz       CONT2,1
            goto         rit2
            decfsz       CONT3,1
            goto         rit3
            return

INCLUDE "liblcd4.inc"

End

```

## 2h Listato Assembler Libreria LCD

Ed ora il listato delle librerie di controllo LCD (per buona parte modificate). Consiglio la lettura dei commenti iniziali, utili per comprendere il seguito.

```
*****
;Mazzetti Francesco 5^B4 ©
;Progetto d'esame "STUDIO DEI MEZZI TRASMISSIVI"
;Libreria LCD per comunicazione fino a 4 LCD in cascata
*****

;ricordarsi di mettere tutti i PIN per gli LCD come output!!

; COLLEGAMENTI LCD-PIC
;
; LCD DB7 (14)    -->  PIC RB7 (13)
; LCD DB6 (13)    -->  PIC RB6 (12)
; LCD DB5 (12)    -->  PIC RB5 (11)
; LCD DB4 (11)    -->  PIC RB4 (10)
; LCD EN (6)      -->  PIC RB2,RA0,RA1,RA2,RA4 ;uno per ogni LCD
; LCD RS (4)      -->  PIC RB3 (9)
;
; INTESTAZIONE da mettere nel programma originale
;
; PROCESSOR      16F84
; RADIX          DEC
; INCLUDE        "p16f84.inc"
;
; PIN11          EQU   4
; PIN12          EQU   5
; PIN13          EQU   6
; PIN14          EQU   7
; RS             EQU   3
; EN4            EQU   4      ;su RA4 del PIC
; EN3            EQU   0      ;su RA0 del PIC
; EN2            EQU   1      ;su RA1 del PIC
; EN1            EQU   2      ;su RB2 del PIC
;
;               ORG     0CH
;
; lsb            RES     1
; msb            RES     1
; tmp            RES     1
; tmp1           RES     1
; STATLCD        RES1      ;questa registro viene utilizzato come stato:
                           ;in esecuzione, controlla i primi 4 bit
                           ;del registro e esegue le varie le istruzione
                           ;richieste, solo negli LCD in cui è presente "1".

;al termine del programma originale, prima di "end"
;copiare tutte le librerie di seguito, o inserire questo file nel progetto
;e scrivere  INCLUDE  "liblcd4.inc" (comprese virgolette)

*****STATLCD*****
;
;
;BIT   | 0°| 1°| 2°| 3°| 4°| 5°| 6°|7°|
;
;      | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | ← (Ultimo bit utilizzato per la modalità clone)
;
;LCD   | 1°| 2°| 3°| 4°|      ;corrispondenza LCD abilitati

;ricordarsi prima di tutto di chiamare la routine init su TUTTI i display LCD!!
;in caso contrari, i display LCD non inizializzati, non funzioneranno!
;tutte le altre routine (clear, invio comando, invio carattere e posizionamento
; cursore) possono essere chiamate separatamente

*****
;
; init
; Da usare all'inizio del programma per inizializzare l'LCD
; Registri usati:
; \
```

```

; Subroutine richiamate:
; rit
; enable
; sc
; *****
init                movlw      30
                   call rit      ; Ritardo 30 ms

                   bcf  PORTB,RS  ; RS = 0 --> Dati

                   bsf  PORTB,PIN11
                   bsf  PORTB,PIN12
                   bcf  PORTB,PIN13
                   bcf  PORTB,PIN14 ; PORTB --> 0011XXXX
                   btfsc STATLCD,0 ;LCD 1?
                   bsf  PORTB,EN1
                   btfsc STATLCD,1 ;LCD 2?
                   bsf  PORTB,EN2
                   btfsc STATLCD,2 ;LCD 3?
                   bsf  PORTB,EN3
                   btfsc STATLCD,3 ;LCD 4?
                   bsf  PORTA,EN4
                   movlw 5
                   call rit      ; Ritardo 5 ms
                   bcf  PORTB,EN1
                   bcf  PORTB,EN2
                   bcf  PORTB,EN3
                   bcf  PORTA,EN4
                   movlw 1
                   call rit      ; Ritardo 1 ms

                   call enable

                   call enable

                   bcf  PORTB,PIN11
bsf  PORTB,PIN12
bcf  PORTB,PIN13
bcf  PORTB,PIN14 ; PORTB --> 0010XXXX

                   call enable

                   movlw 0x28 ; 4-bit
                   call sc

                   movlw 0x06
                   call sc

                   movlw 0x0C ;nascondi il cursore
                   call sc
                   call cl

                   return

; *****
; cp
; Cursor Position - Mette il cursore in una certa posizione
; Registri usati:
; W --> D7-D4 righe, D3,D0 colonne
; tmp
; tmp1
; Subroutine richiamate:
; sc
; *****
cp                movwf tmp

                   movlw 0x80
                   movwf tmp1 ; Metti 10000000 in tmp1

                   movf tmp,W ; Metti tmp in W
andlw 0x0F ; W --> 0000DDDD
iorwf tmp1,F ; tmp1 --> 1000DDDD

                   btfsc tmp,4 ; Se il bit 4 di tmp = 0 salta
                   bsf tmp1,6 ; altrimenti tmp1 diventa 1100DDDD

```



```

    movf    tmp1,W          ; Metti tmp1 in W
    call    sc              ; Manda il comando 1X00DDDD

return

; *****
;
; cl
; Clear - Pulisce il display e mette il cursore all'inizio
; Registri usati:
; \
; Subroutine richiamate:
; sc
; rit
; *****

cl                movlw      0x01
                  call    sc    ; CLEAR

                  movlw      2
                  call    rit    ; Ritardo 2 ms

                  movlw      80H
                  call    sc    ; Posizione Iniziale

                  return

; *****
;
; sd
; Send data - Invia un dato al display
; Registri usati:
; W                --> dato da inviare
; Subroutine richiamate:
; sb
; *****

sd                bsf    PORTB,RS
                  call    sb
                  return

; *****
;
; sc
; Send Command - Invia un comando al display
; Registri usati:
; W                --> Comando da inviare
; Subroutine richiamate:
; sb
; *****

sc                bcf    PORTB,RS
                  call    sb
                  return

; *****
;
; sb
; Send byte - Invia un byte sull'msb di PORTB
; Registri usati:
; tmp
; Subroutine richiamate:
; enable
; *****

sb                movwf    tmp
                  movlw    B'00001111'
                  andwf    PORTB,F    ;Metto a 0 i 4 bit MSB di PORTB
                  movf    tmp,W
                  andlw    B'11110000'    ;Metto a 0 i 4 bit LSB del byte da inviare in W
                  iorwf    PORTB,F    ;OR fra PORTB (0000XXXX) e W (DDDD0000)
                  call    enable    ;Impulso di Enable
                  movlw    B'00001111'
                  andwf    PORTB,F    ;Metto a 0 i 4 bit MSB di PORTB
                  swapf    tmp,W    ;Metto tmp1 in W con LSB invertito con MSB
                  andlw    B'11110000'    ;Metto a 0 i 4 bit LSB del byte da inviare in W
                  iorwf    PORTB,F    ;OR fra PORTB (0000XXXX) e W (DDDD0000)
                  call    enable    ;Impulso di Enable

                  return

```

```

; *****
;
; enable
; Manda un impulso di ENABLE della durata di 1ms
; Registri usati:
; \
; Subroutine richiamate:
; rit
; *****

enable                bcf STATUS,RP0        ;banco 0
                     btfsc STATLCD,0        ;LCD 1?
                     bsf   PORTB,EN1        ;metto a 1 enable
                     btfsc STATLCD,1        ;LCD 2?
                     bsf   PORTB,EN2        ;metto a 1 enable
                     btfsc STATLCD,2        ;LCD 3?
                     bsf   PORTB,EN3        ;metto a 1 enable
                     btfsc STATLCD,3        ;LCD 4?
                     bsf   PORTA,EN4        ;metto a 1 enable
                     movlw 1                ;metto 1 in w
                     call   rit              ;ritardo
                     bcf   PORTB,EN1        ;rimetto a 0 enable
                     bcf   PORTB,EN2        ;rimetto a 0 enable
                     bcf   PORTB,EN3        ;rimetto a 0 enable
                     bcf   PORTA,EN4        ;rimetto a 0 enable
                     movlw 1
                     call   rit

                     return

; *****
;
; rit
; Ciclo di ritardo programmabile
; Registri usati:
; W                --> Numero di ms (per CLK = 4MHz)
; msb              --> (uso interno)
; lsb              --> (uso interno)
; Subroutine richiamate:
; \
; *****

rit                    movwf msb
                    clrf  lsb
rit_loop              nop
                    decfsz lsb,F
                    goto  rit_loop
                    nop
                    decfsz msb,F
                    goto  rit_loop


                    return

```


## 2i Comunicazione display LCD

I display che utilizzo sono di tipo standard, cioè utilizzano una comunicazione semplice e universale per molti di essi. Di seguito riporto alcune tabelle che ne spiegano i registri interni, le procedure di inizializzazione e i comandi:

in scrittura

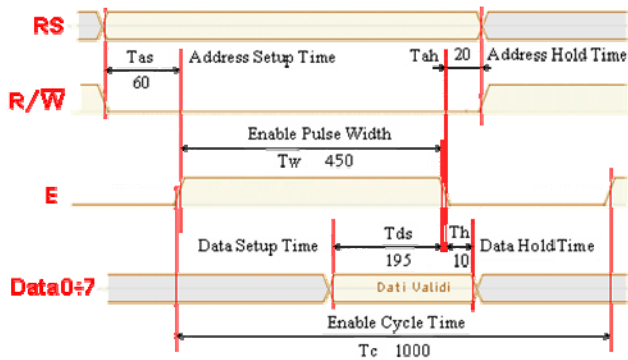

in lettura

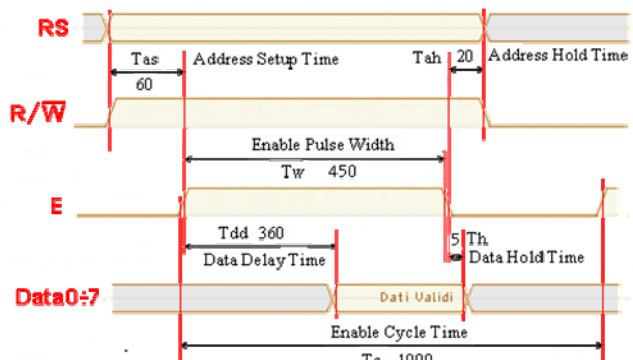

Istruzione	Input		Data Bus								Descrizione	Tempo max	
	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0			
Nop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nessuna operazione	0	
Cancella Display			0	0	0	0	0	0	0	0	1	Cancella il visualizzatore e fissa Address DDRam Counter a 0	1,52 ms
Cursore a Capo			0	0	0	0	0	0	0	1	x	fissa Address DDRam Counter a 0 senza modificare la DDRAM display spostato alla posizione iniziale	1,52 ms
Modo d'accesso dei caratteri			0	0	0	0	0	0	1	I	S	Address >> I=0 Decremen I=1 Incremen display >> S=0 è bloccato S=1 scorre	37 us
Controllo Display			0	0	0	0	0	1	D	C	B	display >> D=0 spento D=1 acceso cursore >> C=0 invisibile C=1 visibile carattere>>B=0 fisso B=1 lampeggiante	37 us
Scorrimento cursore e display			0	0	0	0	1	S/C	R/L	x	x	S/C=0 il cursore si muove S/C=1 il display scorre R/L=0 verso sinistra R/L=1 verso destra (non modifica la DDRAM)	37 us
Impostazioni Parametri			0	0	0	1	DL	N	F	x	x	interfaccia >> DL=0 a 4 bit DL=1 a 8 bit Display >> N=0 a 1 linea N=1 a 2 linee Matrice carattere >> F=0 5x7 F=1 5x10	37 us
Indirizzo CGram			0	1	Character Generator RAM								Imposta indirizzo CGRAM per R/W dati
Indirizzo DDrAm		1	Display Data RAM Address								Imposta l'indirizzo DDRAM per R/W dati	37 us	
Lettura Bit di Stato Lettura Indirizzo	1	1	BF	Address Counter							Legge Flag di Busy e'Address Counter BF=0 comando eseguito BF=1 comando in esecuzione	1 us	
Scrittura Dato	1	0	Dato da Scrivere								Scrive dati dalla CGRAM o DDRAM	37 us	
Lettura Dato		1	Dato da Leggere								Legge dati nella CGRAM o DDRAM	37 us	

Istruzione	Input		Codice Operativo								Data Bus				byte	Descrizione
	RS	R/W	7	6	5	4	3	2	1	0	D7	D6	D5	D4		
Function Set	0	0	0	0	1	0	x	x	x	x	0	0	1	0	20H	interfaccia a 4 bit
Effettivo Function Set	0	0	0	0	1	DL	N	F			0	0	1	0	20H 00H	interfaccia a 4 bit una linea matrice 5x7
Display Control	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B	0	0	0	0	00H C0H	display acceso cursore invisibile cursore a trattino
Display Clear	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	00H 10H	azzerla la DDRan
Enter Mode Set	0	0	0	0	0	0	0	1	I	S	0	0	0	0	00H 60H	autoincremento cursore a destra display bloccato

Di seguito vengono descritti i principali comandi:

OpCode 08H - 0BH	spegne il display
OpCode 0CH OpCode 0DH	rende invisibile il cursore
OpCode 0EH OpCode 0FH	rende visibile il cursore come trattino rende visibile il cursore come blocco lampeggiante

In dettaglio per interfaccia a 4 bit:

OpCode 20H-23H	predispone display a 1 linea, con matrice di carattere 5x7
OpCode 24H-27H	predispone display a 1 linea, con matrice di carattere 5x10
OpCode 28H-2BH	predispone display a 2 linee, con matrice di carattere 5x7
OpCode 2CH-2FH	predispone display a 2 linee, con matrice di carattere 5x10
OpCode 80H-A7H OpCode C0H-E7H	con visualizzatori a 2 linee (N=1) gli indirizzi per la prima vanno da 00H (=0) a 27H (=39) e per la seconda vanno da 40H (=64) a 67H (=103) per cui i codici che puntano le locazioni DDRam sono: sulla prima linea, a partire dalla prima (10000000 = 80H) fino all'ultima, l'ottantesima (10100111 = A7H). sulla seconda linea, a partire dalla prima (11000000 = C0H) fino all'ultima, l'ottantesima (11100111 = E7H).

## 21 Regolazioni e test

Una volta realizzati i circuiti, saldati ed alimentati, è necessario eseguire collaudo di funzionamento prima di implementarli nel circuito finale e in alcuni casi anche tararli tramite appositi trimmer.

I circuiti che presentato resistenze variabili sono ben 6:

-Codifica AM

-Trasmissione AM

-Ricezione AM

-Ricezione fibra ottica

-ricezione via cavo parallelo

-ricezione dati

Ben tutti e tre i circuiti riguardanti la radio posseggono dei trimmer di regolazione, questo perché, in fase di realizzazione e progettazione non potevo essere sicuro di certe tensioni e correnti che potevano dipendere da tanti fattori, come la potenza delle antenne o la distanza delle stesse, la corrente in base per il modulatore a transistor ottimale, ecc.


Nel blocco ricezione fibra ottica, i trimmer sono stati utilizzati semplicemente per permettere una rilevazione più accurata, dipendente dal valore di resistenza che donava la fotoresistenza in caso di

“luce” e in caso di “buio”. Inoltre poteva dipendere dall’efficienza della fibra, dalla distanza tra la fibra ottica. Tutto questo ha portato alla necessità di utilizzare un circuito flessibile.

Nella ricezione cavo parallelo, i due trimmer utilizzati sono rispettivamente per “l’astabile di generazione clock”, e il “monostabile di abilitazione clock”.

Teoricamente questa flessibilità sarebbe stata inutile in quanto, con dei semplici calcoli, si sarebbe potuto calcolare esattamente i tempi, regolandoli con precisione ma in modo fisso.

 Difatti, se avessi deciso di cambiare i tempi di trasmissione e clock, sarebbe stato molto più difficile agire su questo blocco. Inoltre da elettronico con un minimo di esperienza, so bene che il valore nominale di una resistenza e di un condensatore (componenti utilizzati per la regolazione dei



tempi nel NE555) sono puramente teorici e con errori anche considerevoli, difatti, i componenti da me utilizzati posseggono una tolleranza del 5% per le resistenze e 10% per i condensatori.

Nel blocco ricezione dati, il trimmer permette unicamente la regolazione del contrasto nei display LCD. Funzionalità utile e sicuramente necessaria (ad esempio cambiando LCD la tensione necessaria per un contrasto ottimale potrebbe non essere la stessa).

I test e le regolazioni sono state effettuate con strumenti forniti per lo più dalla scuola, in quanto molto costosi:

Alimentatori, Multimetri, Oscilloscopi e generatori di funzione, anche più contemporaneamente.

Nella foto, gli oscilloscopi mostrano figure distorte a causa del mancato sincronismo con la fotocamera.

## **2m Vincoli**

I vincoli sono determinate regole che devono essere rispettate.

Ogni circuito possiede i suoi piccoli vincoli, che dipendono spesso dai tipi di componenti utilizzati, dall'utilità e da altri fattori.

Questi vincoli possono essere sia utili che indispensabili.

Per esempio il posizionamento del connettore dell'alimentazione può essere posizionato ovunque, ma se viene posizionato centralmente, il collegamento sarà scomodo e poco estetico, in più si rischia di creare falsi contatti. Inoltre per migliorare ancora di più l'aspetto grafico, i connettori possono essere rivolti verso la propria fonte.

Tutti questi sono piccoli accorgimenti, che però permettono di migliorare l'aspetto estetico e funzionale.

Nel mio progetto sono presenti vari vincoli. I principali e quindi più importanti sono quelli che chiamo rigidi, in quanto necessari, i restanti sono morbidi:

*-Posizionamento trimmer (rigido)*

Molti trimmer da me utilizzati hanno una regolazione orizzontale, cioè è possibile effettuare le modifiche solamente agendo con un cacciavite in modo orizzontale. Se per esempio la parte della vite viene coperta da un condensatore o da qualsiasi componente leggermente alto, questa regolazione sarà impossibile.

Per questo tutti i trimmer a regolazione orizzontale sono rivolti con la parte della vite verso l'esterno, senza nessuna barriera.

*-posizionamento connettori (morbido)*

Come spiegato prima, tutti i connettori saranno rivolti verso la loro fonte, un po' come nello schema a blocchi. Cioè i connettori del *selettore uscite* sarà verso destra, in direzione delle fonti di trasmissione. Considerando che l'alimentatore è nella parte alta del pannello, tutti i connettori di alimentazione saranno verso l'alto del circuito.

Una nota particolare va a tutti i connettori delle piattine (cavo con più poli tutti raggruppati in fila). Difatti quest'ultimi posseggono un verso di collegamento. Se ad esempio questi connettori non fossero in linea con il loro estremo, sarebbe necessario piegare il filo, creando difficoltà di collegamento e un groviglio antiestetico.

*-posizionamento circuiti (morbido)*

Tutti i circuiti sono posizionati seguendo la logica dello schema a blocchi, in modo di avere i blocchi di trasmissione di fronte a quelli di ricezione e seguire il passaggio di byte da sinistra a destra (come si scrive).

*-posizione dissipatori (rigido)*

Nel circuito sono stati utilizzati tre dissipatori, essi erano assolutamente necessari. Essi sono stati ricavati da scarti di vari apparecchi rotti (come alimentatori per PC). Essi sono quindi stati segati per rispettare un determinato posizionamento. Del resto, i circuiti devono lasciare lo spazio per il loro posizionamento e allacciamento ai componenti beneficiari (i 5 stabilizzatori di tensione e il transistor BDX53 (nel blocco *trasmissione AM*). Tali dissipatori inoltre non devono essere a contatto con altri componenti in quanto il loro calore potrebbe rovinare i contenitori e quindi il loro funzionamento o potrebbe creare cortocircuiti, in quanto spesso il terminale cui viene collegato il dissipatore è direttamente collegato ad uno dei PIN (ad esempio nel LM7805, il terminale è collegato a massa).

I suddetti vincoli nonostante possano apparire di secondaria importanza, sono da considerarsi indispensabili. Oltre a questi ne esistono molti di più, quasi intrinseci??? nel modo di pensare di un elettronico, quindi non menzionati.

## **2n Supporti**

La base è stata scelta in legno in quanto solida e di facile aggancio per tutti i circuiti. Tale materiale è inoltre completamente isolante, ciò garantisce protezione da falsi contatti tra vari circuiti. Lo spessore è di 2cm, l'altezza di 45cm e la larghezza di 62cm.

Per sorreggere le antenne è stato creato una base in legno agganciata ad una cerniera, che permette di inclinare le stesse e abbassarle al livello della base. Cosa simile è stata fatta per i tre Display LCD, agganciati ad una piccola tavola di compensato tagliata su misura.


Tutti i circuiti sono avvitati alla base in legno grazie a viti e spessori che permettono ai circuiti di non essere completamente a contatto con il piano.

Il trasformatore è fisso grazie a supporti metallici ad "L" e fascette, mentre la tastiera possiede uno spessore laterale (sempre in legno) che permette di mantenere distante i pulsanti sotto i tasti e la base. Inoltre offre un comodo aggancio con la struttura.



# Conclusione

## 3a Foto

 

### **3b Problemi**

In fase di realizzazione sono sorti molti problemi, per lo più risolti. Il primo fu con l'alimentatore, il quale non riusciva ad erogare sufficientemente corrente nel secondario a 6V. Per ovviare a questo, come detto precedentemente, ho aggiunto un secondario calcolando numero di spire e diametro del filo molto empiricamente, garantendo però una corrente massima nettamente superiore alle necessità.

A parte qualche saldatura fatta male e qualche modifica on-board, tutti i circuiti hanno funzionato subito. L'unico circuito, che fino alla fine dimostrava di avere problemi, è quello relativo alla ricezione AM, in quanto, la serie di amplificatori, e forse anche le condizioni ambientali (umidità, temperatura) in un qualche modo non garantivano una taratura certa. Cioè spesso diventava necessario ri-regolare i trimmer di comparazione. In seguito a molte prove, eseguite in diversi giorni, a diverse ore, sembra essersi raggiunta la condizione ottimale.

### **3c Ringraziamenti**

Banalmente ringrazio tutti i miei professori che spesso hanno risolto problemi o suggerito idee utili al complesso, ed in generale hanno permesso la mia crescita personale grazie a tutte le conoscenze trasmesse in questi anni:

In particolare il professore Di Silverio, per la disponibilità e fiducia datami durante tutto il secondo quadrimestre, ed inoltre alle capacità di "progettista e programmatore assembler" apprese durante le sue lezioni.

Alla professoressa Bolognesi, per moltissimi aiuti teorici e pratici datemi durante le sue ore di lezione, e all'insegnamento (non solo scolastico) ricevuto in due anni.

Al professore Talerico, alle continue critiche e insegnamenti di vita che mi hanno permesso di crescere con coscienza, consentendomi inoltre di apprendere e apprezzare l'elettronica, la programmazione e lo studio dei sistemi fin dal terzo anno di studio (anche se forse non diventerò mai un buon programmatore...).

A tutti gli assistenti tecnici di laboratorio (proff. Cardamone, Cacciari, Veggetti, Felice e Valentino) che in questi vari anni, ed in particolare in questi ultimi mesi, mi hanno fornito aiuto, strumenti e materiale.

Di seguito elenco tutti i restanti, ma non meno importanti professori avuti in questi 5 anni:

Boninsegni (scienze), Mazzoli, Manfredini, Miliè e molti supplenti (italiano) Marmioli e Tintorri (inglese) Agostini (TDP) Ragazzini, Baiada e Nicolino (Fisica) Piccinini e Biavati (diritto) Frasca e Soverini (disegno tecnico) Gnaccarini, Govi e Poli (ginnastica) Cimino, Affini, Di Bonaventura (matematica) Fidanza e Bacci (chimica).

Si ringraziano inoltre molti siti web che mi hanno permesso di ampliare le mie conoscenze e quindi migliorare il progetto, anche graficamente. Oltre ai datasheet elenco i principali siti

<a href="http://www.wikipedia.it">www.wikipedia.it</a>	(generico per molte informazioni e immagini)
<a href="http://www.ilgrix.it">www.ilgrix.it</a>	(utile per la comunicazione PIC-LCD)
<a href="http://www.giobe2000.it">www.giobe2000.it</a>	(informazioni generali e immagini LCD)
<a href="http://www.itisrn.it">www.itisrn.it</a>	(dove ho ricavato informazioni e immagini per il modulatore e demodulatore)
<a href="http://www.tanzilli.com">www.tanzilli.com</a>	(dove ho appreso molte informazioni sul PIC)